

第 4 章 组合逻辑电路

Combinational Logic Circuit

➤逻辑电路 { 组合逻辑电路
 { 时序逻辑电路

组合逻辑电路:

{ 任何时刻输出仅取决于当时的输入
 由门电路构成
 无反馈线 (**no memory**)


§ 4.1 组合电路分析

➤分析：已知电路，求输出 (F)，分析电路功能

➤步骤：

- ① 从输入端到输出端，逐级写出各器件的输出；
- ② 化简逻辑函数
- ③ 列出真值表
- ④ 分析电路功能

例：分析下图电路

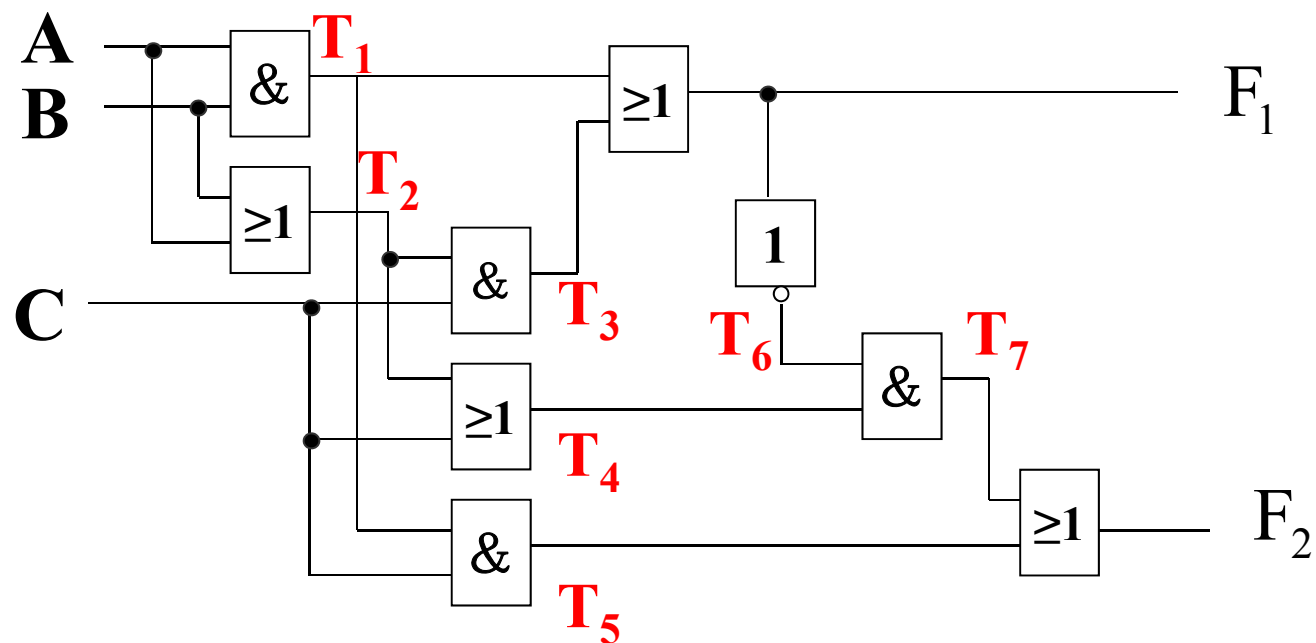

解：1. 写出各门输出变量 T_i

2. 化简 T_i

$$\begin{aligned}
T_1 &= AB, & T_2 &= A + B, & T_3 &= (A + B)C, \\
T_4 &= A + B + C, & T_5 &= ABC, \\
F_1 &= T_1 + T_3 = AB + (A + B)C = AB + AC + BC, \\
T_6 &= \overline{F_1} \\
T_7 &= T_6 \cdot T_4 = \overline{AB + AC + BC}(A + B + C) \\
&= \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} \\
F_2 &= T_7 + T_5 = \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + ABC
\end{aligned}$$

3. 列出真值表

$$F_1 = AB + BC + AC$$

$$= \sum (3, 5, 6, 7)$$

$$F_2 = \overline{A} \cdot \overline{B}C + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B} \cdot \overline{C} + ABC$$

4. 分析

$$F_1 = AB + BC + AC$$

$$F_2 = \overline{A} \cdot \overline{B}C + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B} \cdot \overline{C} + ABC$$

$$= \overline{A}(\overline{B}C + B\overline{C}) + A(\overline{B} \cdot \overline{C} + BC)$$

$$= \overline{A}(B \oplus C) + A\overline{(B \oplus C)}$$

$$= A \oplus B \oplus C$$


真值表

A	B	C	F_1	F_2
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

三变量表决电路

异或

§ 4.2 组合逻辑电路设计

 

设计的
主要步骤:

- 确定输入、输出及它们的关系
- 列出真值表
- 得出函数的最简形式
- 画出电路图

例 1: 设计一个三人表决电路

三人选举组长，1 和 0 分别表示同意和不同意；获得2票或以上票数当选 (logic 1), 否则落选 (logic 0)。

三位选民 A, B, C $\left\{ \begin{array}{ll} 1 & \text{同意} \\ 0 & \text{不同意} \end{array} \right.$

结果: F $\left\{ \begin{array}{ll} 1 & \text{当选} \\ 0 & \text{落选} \end{array} \right.$


A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>F</i>
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

		<i>AB</i>			
		00	01	11	10
<i>C</i>	0	0	0	1	0
	1	0	1	1	1

$$F = AB + AC + BC$$

电路

 

例 2:

三位评委裁判举重比赛，一名主裁判，两名副裁判。认为成功举起杠铃时按下按钮 (logic 1)，否则为 logic 0; 结果由红、绿灯表示：灯亮和灭分别为逻辑1和 0。红灯和绿灯都亮，表示“完全举起”；只有红灯亮表示“需要研究录像决定”；其他情况为没有举起。

1. 三位裁判都按键，红、绿灯都亮；
2. 一位主裁判和一位副裁判按键，红、绿灯都亮；
3. 一位主裁判或两位副裁判按键，只有红灯亮；
4. 其他情况灯都不亮。

用与非门设计一个满足上述要求的控制电路。

输入

A 主裁
B
C } 副裁

1 按下按钮
0 不按

输出

R, G

1 亮
0 暗

真值表

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>R</i>	<i>G</i>
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	1	0
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

化简

R **AB**

	00	01	11	10
C 0	0	0	1	1
1	0	1	1	1

$$R = A + BC = \overline{\overline{A} \cdot \overline{BC}}$$


G **AB**

	00	01	11	10
C 0	0	0	1	0
1	0	0	1	1

$$G = AB + AC = \overline{\overline{AB} \cdot \overline{AC}}$$

电路

NAND gates

 

§ 4.4 译码器 Decoders

译码器的功能是将输入的二进制代码译成对应的输出信号或另一种形式的代码，译码器通常是一个多输入多输出的组合逻辑电路。

N -bit 二进制输入 $\xrightarrow{\text{convert}}$ $\leq 2^N$ 输出

译码器 {
二进制译码器
码制变换译码器
显示译码器

4.1.1 二进制译码器

将二进制代码“翻译”成一一对应的输出高、低电平信号。

Inputs: n 位二进制代码;

Outputs: 2^n 个输入的各种组合

1. 2线 - 4线译码器

1). 输出高电平有效译码器 Active-High


Input		Output			
A	B	D_0	D_1	D_2	D_3
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

输入数码是二进制数几，
第几号输出就是唯一的高电
平，其余输出皆为低电平。

电路


\overline{E} : enable

 $\overline{E} = 0$, 译码器工作
 $\overline{E} = 1$, 译码器被锁住



2 - 4 高电平有效译码器符号

A, B: address lines

 


2) 2-4 线低电平有效译码器 Active-Low


Input		Output			
A	B	D ₀	D ₁	D ₂	D ₃
0	0	0	1	1	1
0	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1
1	1	1	1	1	0

输入数码是几，第几号输出就是唯一的低电平0，其余输出均是高电平1

电路

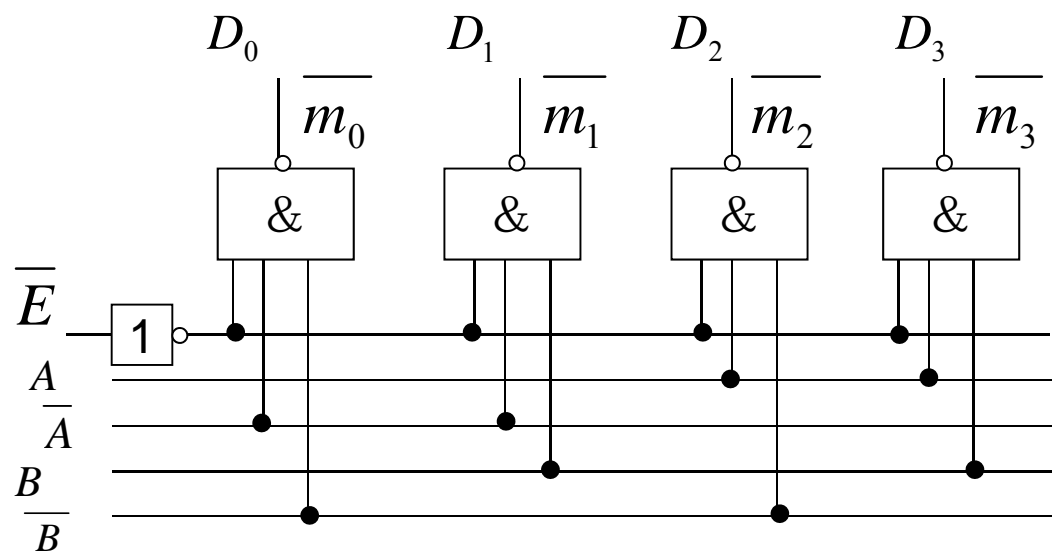


符号

 

2. 3线-8线译码器

高电平有效 3-8 译码器

符号

 


低电平有效 3-8 译码器： IC 74138

3 数据输入

8 输出

3 使能输入

 $\left\{ \begin{array}{l} S_A \\ \bar{S}_B \\ \bar{S}_C \end{array} \right\}$ **Active-high**
Active-low




74138: MSI (medium scale integration)

例：用3-8线译码器74138扩展成 4-16 线译码器。

用使能端扩展

数据输入 $D_3D_2D_1D_0$

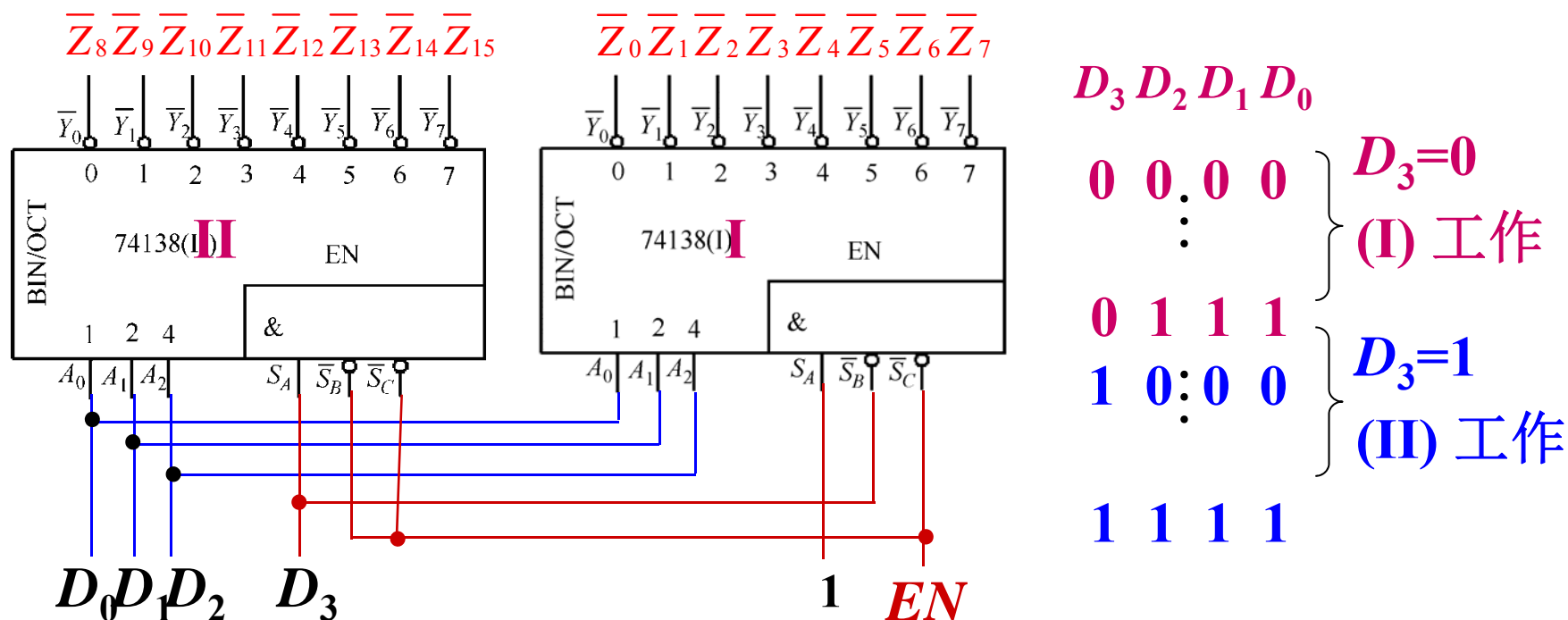


4-16线译码器: $S_A(\text{II})=1$

$\overline{S}_B(\text{I})$

D_3 : $S_A(\text{II})$ 接 $\overline{S}_B(\text{I})$, 作为4-16线译码器的最高位(MSB)

$\overline{S}_B, \overline{S}_C(\text{II})$ 和 $\overline{S}_C(\text{I})$ 作为4-16 线译码器的使能端 总使能端

管脚图

 

查手册 { 管脚图
功能表

3. 译码器实现逻辑函数

例：用译码器和逻辑门实现下列一组函数

$$F_1(A, B, C) = A\bar{B} + B\bar{C} + \bar{A} \cdot \bar{C}$$

$$F_2(A, B, C) = (A + \bar{B} + C)(\bar{B} + \bar{C})$$

标准形式

F_1		AB			
		00	01	11	10
C	0	1	1	1	1
	1				1

F_2		AB			
		00	01	11	10
C	0		0		
	1		0	0	

$$F_1(A, B, C) = \sum (0, 2, 4, 5, 6) = \prod (1, 3, 7)$$

$$F_2(A, B, C) = \sum (0, 1, 4, 5, 6) = \prod (2, 3, 7)$$

方法 1: 译码器 + 或门


高电平有效译码器

输出: 最小项

标准与或式

$$F_1(A, B, C) = \sum (0, 2, 4, 5, 6)$$

$$F_2(A, B, C) = \sum (0, 1, 4, 5, 6)$$

 

方法2: 译码器 + 与非门

$$F_1(A, B, C) = \sum (0, 2, 4, 5, 6)$$

$$F_2(A, B, C) = \sum (0, 1, 4, 5, 6)$$

低电平有效译码器 (74138)


与非门 → 最小项

$$F_1(A, B, C) = m_0 + m_2 + m_4 + m_5 + m_6$$

$$= \overline{m_0 + m_2 + m_4 + m_5 + m_6}$$

$$= \overline{\bar{m}_0 \cdot \bar{m}_2 \cdot \bar{m}_4 \cdot \bar{m}_5 \cdot \bar{m}_6}$$

与或式 → 与非门

 


方法 3: 译码器 + 与门

低电平有效译码器

$$\begin{aligned}F_1(A,B,C) &= \Pi(1,3,7) \\&= M_1 \cdot M_3 \cdot M_7 \\&= \bar{m}_1 \cdot \bar{m}_3 \cdot \bar{m}_7\end{aligned}$$
 
$$\begin{aligned}F_2(A,B,C) &= \Pi(2,3,7) \\&= M_2 \cdot M_3 \cdot M_7 \\&= \bar{m}_2 \cdot \bar{m}_3 \cdot \bar{m}_7\end{aligned}$$



标准或与式: 低电平有效译码器 + 与门

结论:

用一个译码器实现一组函数

高电平有效译码器 + 或门 (最小项)

低电平有效译码器 + 与门 (与非门)



最大项



最小项

4.4.2 BCD码转十进制译码器

功能：将 **BCD** 码转换成十进制码。


4-10线译码器 IC **7442**

注意：

输出：低电平有效

输入：有效输入 **0000-1001**

无效输入 **1010-1111**

 


输入 **BCD** 码

输入数码是几，第几号
输出就是唯一的低电平0

4.4.3 显示译码器 (/驱动器)


1. 7段数码管

7 段数码管显示器是常见的显示器

 

数码管由7段发光管构成


连接方式不同分成共阴极和共阳极两种

 

BS201A

共阴极

二极管 → 逻辑高 → 亮

 

BS201B

共阳极

二极管 → 逻辑低 → 亮


2. 显示译码器

要显示0—9 十个数字，需要用译码器来驱动

显示译码器 / 驱动器 7448

输入 4 线 4 位二进制数 / 8421 BCD 码


输出 7 线 \longrightarrow 驱动 7-段数码管

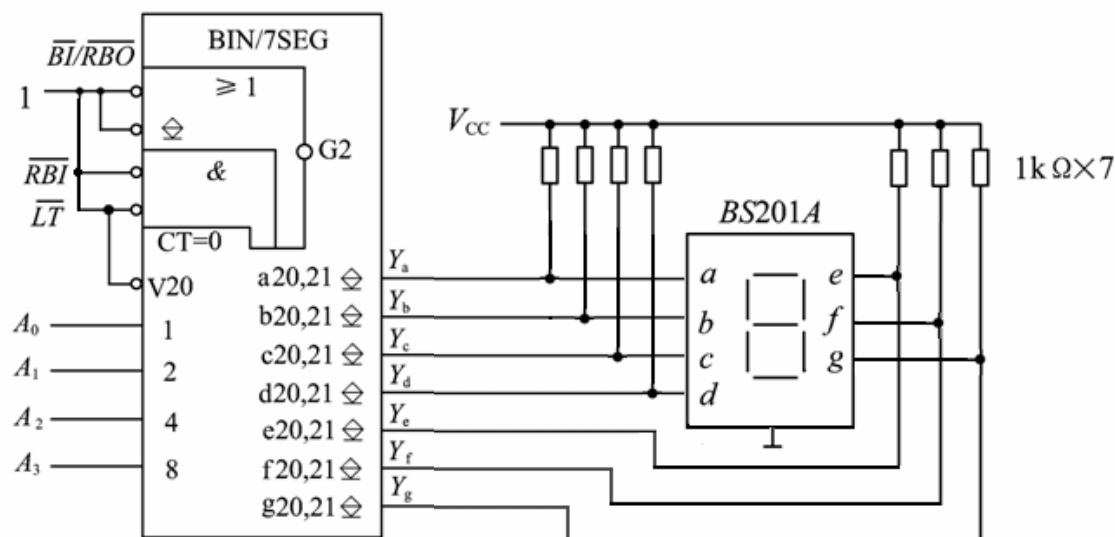

输出高有效，
驱动共阴极管

不一定只有一个输出端高（或低）有效

显示译码
器内部电
路设计

 

A B C D	a b c d e f g
0 0 0 0	1 1 1 1 1 1 0
0 0 0 1	0 1 1 0 0 0 0
0 0 1 0	1 1 0 1 1 0 1
0 0 1 1	1 1 1 1 0 0 1
0 1 0 0	0 1 1 0 0 1 1
0 1 0 1	1 0 1 1 0 1 1
0 1 1 0	0 0 1 1 1 1 1
0 1 1 1	1 1 1 0 0 0 0
1 0 0 0	1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 1	1 1 1 0 0 1 1


分别做7个卡诺图

Y_a

	AB			
	00	01	11	10
CD				
00	1	0	Φ	1
01	0	1	Φ	1
11	1	1	Φ	Φ
10	1	0	Φ	Φ

$$Y_a = A + \overline{B} \cdot \overline{D} + BD + CD$$

$$= A + CD + \overline{B \oplus D}$$

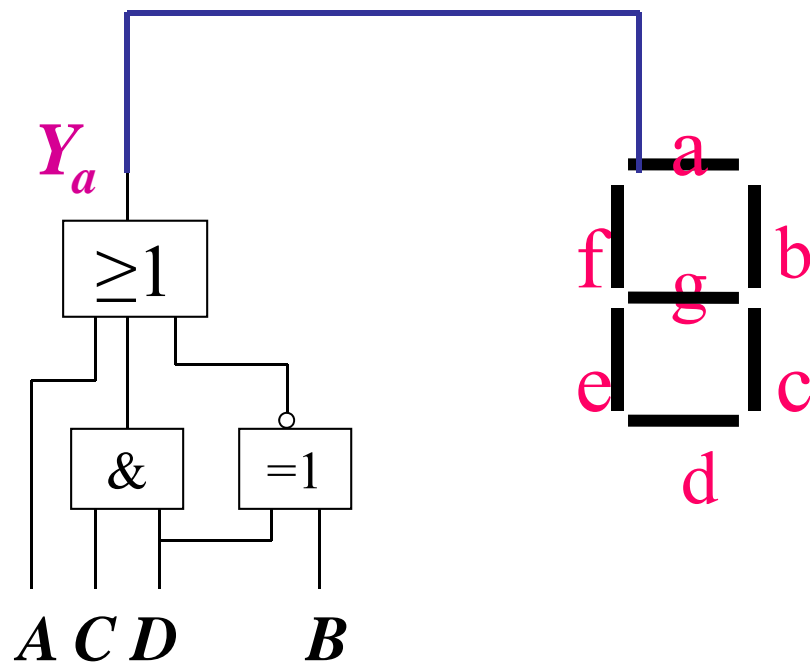


§ 4.5 多路（数据）选择器

Multiplexers (Data Selectors)

MUX 功能：在多路输入数据中选择一路进行输出

 
1. 4 线-1线 MUX

相当于4个数据
 D_0, D_1, D_2, D_3 中选
一个，由开关A B
控制



A B：控制输入 (地址输入)

n 位地址线可以控制 **2^n** 个数据输入

 

\overline{E}	A	B	F
0	0	0	D_0
0	0	1	D_1
0	1	0	D_2
0	1	1	D_3
1	ϕ	ϕ	0


$A B$ 任取一值时，只有一个与门输出1(D)，其他为0，或之后为 F 。

\overline{E} 为使能端。在 $\overline{E}=0$ 的条件下，
控制码是几，就把第几号数据送到唯一的输出端

Decoder + Data lines + OR gate

MSI 4—1 MUX 74153 (一芯片上有 2 个 4—1 MUX)

符号

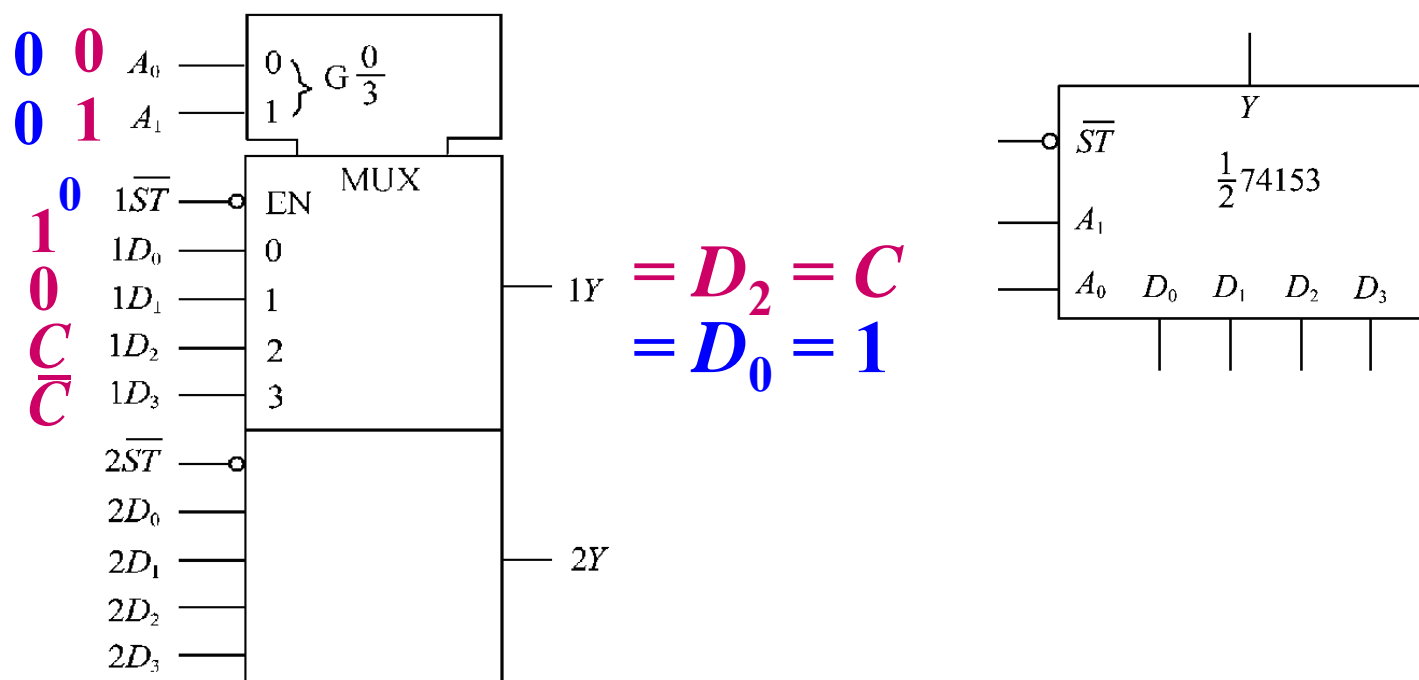


\overline{ST} Select Transform 选通端，低电平有效

$A_1 A_0$: 地址线 (控制输入)

2. 8线-1线 MUX 74151 (MSI)

3 位地址线: $A_2A_1A_0$; 8 条数据线: $D_0 - D_7$

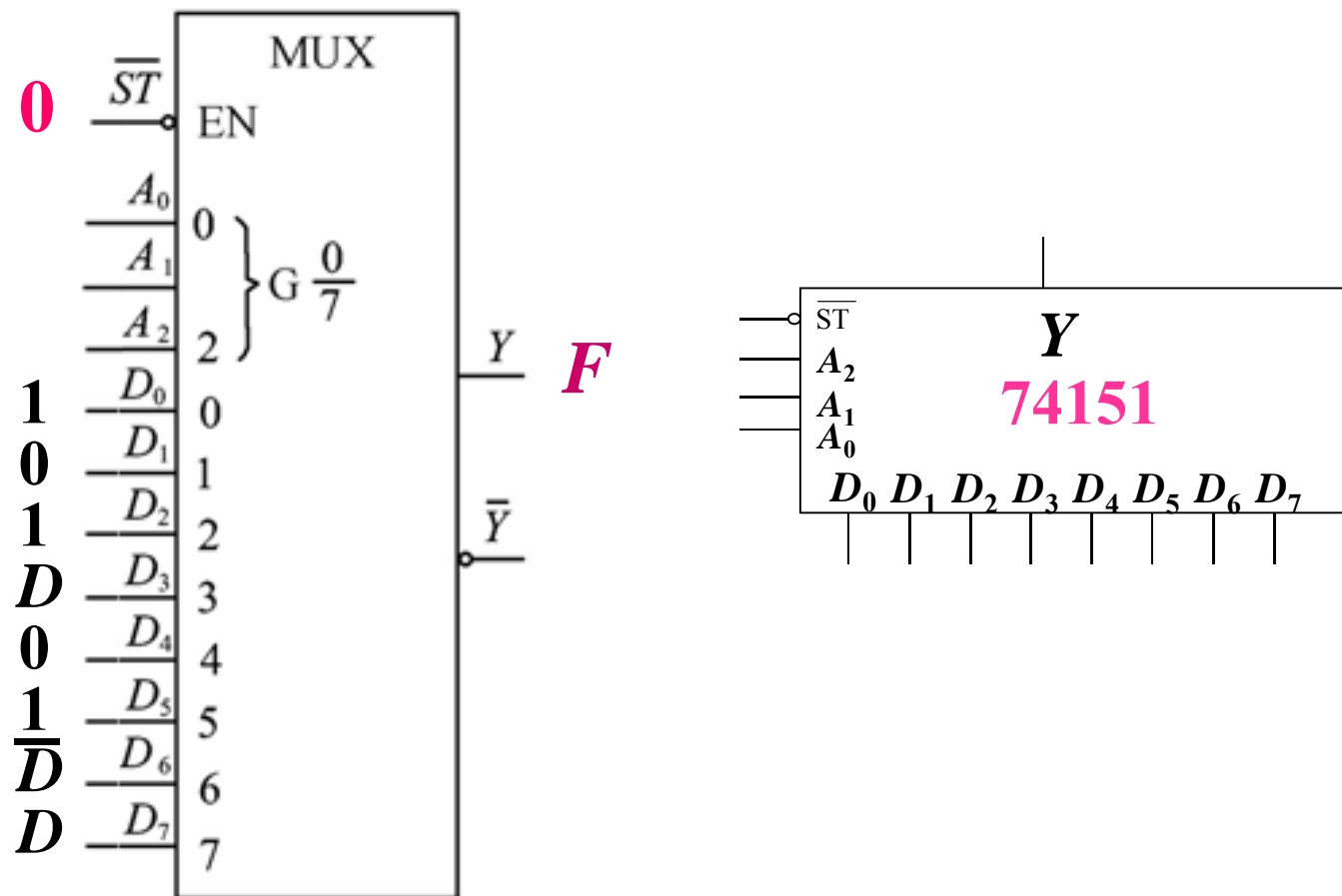

3. MUX实现逻辑函数


例 1: 用一个 MUX 实现函数

$$F(A,B,C) = \bar{A}BC + B\bar{C} + A\bar{B}C = \sum (2,3,5,6)$$

解: 3 变量

选择 74151 (8-1 MUX)

F AB		C			
		00	01	11	10
C	0		1	1	
	1		1		1

 

一个 MUX 只能实现一个逻辑函数


例 2: 用双4选1 MUX 74153 实现下列函数

$$F_1(X, Y) = X(\bar{X} + Y) = XY = m_3$$

$$F_2(X, Y) = \prod(0, 2)$$

解:

标准形式

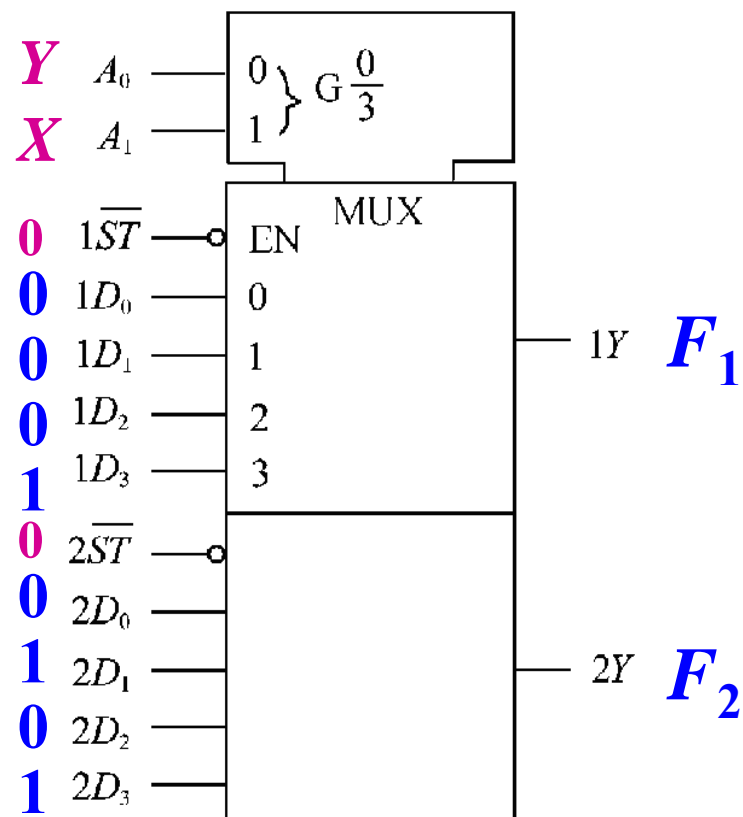

例 3: 用一片 74151 实现下列函数

$$F(A, B, C, D) = ABCD + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + \overline{A}BCD + \overline{A}\overline{B}\overline{C} + ABC\overline{D}$$


解:

74151 3变量

$D \rightarrow VEM$

F AB		00	01	11	10
C	0	1	0	0	0
	1	0	D	D + \overline{D}	\overline{D}

↓
1

 

§ 4.6 比较器

基本功能：比较二个二进制数的大小

4.6.1 一位比较器

输入： A, B

输出：比较结果


$L (A > B)$	large	} 高有效
$S (A < B)$	small	
$E (A = B)$	equal	

Yes 1
No 0

真值表

A	B	L	S	E
0	0	0	0	1
0	1	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	1

Circuit

 

4.6.2 四位比较器

$$\begin{array}{l} \text{8 输入} \left\{ \begin{array}{l} A : A_3 A_2 A_1 A_0 \\ B : B_3 B_2 B_1 B_0 \end{array} \right. \quad \text{3 输出} \left\{ \begin{array}{l} L (A > B) \\ S (A < B) \\ E (A = B) \end{array} \right. \end{array}$$

从最高位开始比较。

中规模4位比较器芯片 **7485** :

$$\begin{array}{l} \text{3个级联输入端} \left\{ \begin{array}{l} l (A > B) \\ s (A < B) \\ e (A = B) \end{array} \right. \quad \text{来自低位的} \\ \text{比较结果} \end{array}$$

真值表:


比较输入				级联输入			输出		
$A_3 B_3$	$A_2 B_2$	$A_1 B_1$	$A_0 B_0$	$l(A>B)$	$s(A<B)$	$e(A=B)$	$L(A>B)$	$S(A<B)$	$E(A=B)$
$A_3>B_3$	X	X	X	X	X	X	1	0	0
$A_3<B_3$	X	X	X	X	X	X	0	1	0
$A_3=B_3$	$A_2>B_2$	X	X	X	X	X	1	0	0
E_3	$A_2<B_2$	X	X	X	X	X	0	1	0
E_3	$A_2=B_2$	$A_1>B_1$	X	X	X	X	1	0	0
E_3	E_2	$A_1<B_1$	X	X	X	X	0	1	0
E_3	E_2	$A_1=B_1$	$A_0>B_0$	X	X	X	1	0	0
E_3	E_2	E_1	$A_0<B_0$	X	X	X	0	1	0
E_3	E_2	E_1	$A_0=B_0$	1	0	0	1	0	0
E_3	E_2	E_1	E_0	0	1	0	0	1	0
E_3	E_2	E_1	E_0	0	0	1	0	0	1

输出:

$$\begin{cases} E = E_3 E_2 E_1 E_0 e \\ L = L_3 + E_3 L_2 + E_3 E_2 L_1 + E_3 E_2 E_1 L_0 + E_3 E_2 E_1 l \\ S = S_3 + E_3 S_2 + E_3 E_2 S_1 + E_3 E_2 E_1 S_0 + E_3 E_2 E_1 E_0 s \end{cases}$$


7845 符号:

IEEE

 

4.6.3 比较器级联扩展

2片7485 连成一个8位数值比较器

 

先用高位片，若高位片比出结果 ($A > B$ or $A < B$), 则与级联输入状态无关；若高位片相等($A = B$), 再看级联输入，即看低位比较结果 $l s e$, 若低位仍相等，则 $A = B$ 。

§ 4.7 加法器 Adders

Adders are important not only in computer, but in many types of digital systems in which numerical data are processed.

4.7.1 半加器

功能：实现俩个一位二进制数相加

2 输入：A, B 2 输出：S (sum) C_o (carry out)

$$\begin{array}{r} A \\ + B \\ \hline C_o \quad S \end{array}$$

A	B	S	C_o
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1


$$S = A \oplus B$$

$$C_o = AB$$


$$S = A \oplus B$$

$$C_0 = AB$$


电路

 

符号:

 

IEEE

 

4.7.2 全加器

3 输入： A, B, C_i （来自低位的进位）



2 输出： S, C_{i+1} （向高位的进位）

$$S = A \oplus B \oplus C_i$$

$$C_{i+1} = AB + AC_i + BC_i$$

A	B	C_i	S	C_{i+1}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

符号

  


4.7.3 并行加法器

多位二进制数相加时，每位一个全加器，加法器并行

并行加法器中进位方式：{ 串行(脉冲)进位
超前进位

串行进位（Ripple carry）：

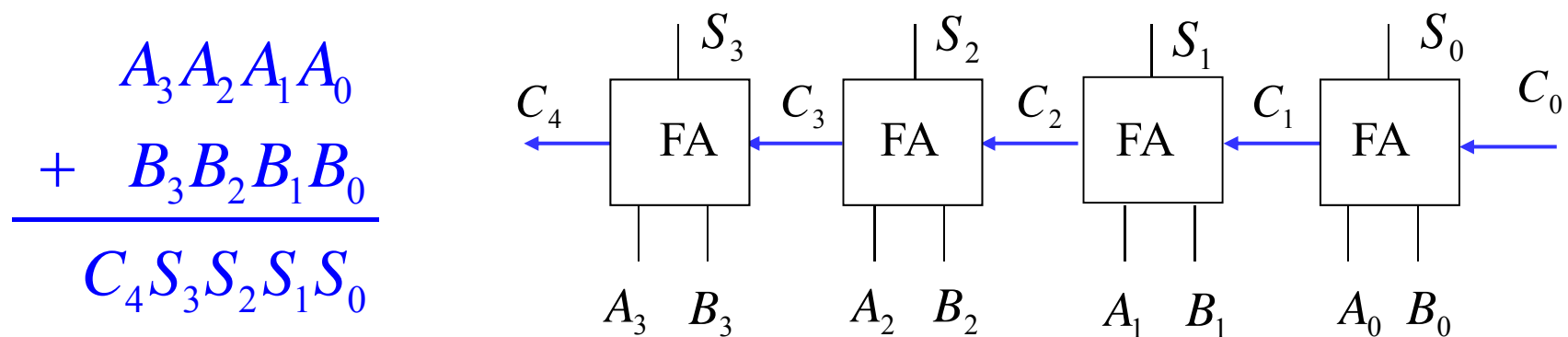

并行输入，串行进位：结构简单，速度慢

为提高运算速度，采用超前进位方法。

超前进位

分析

全加器输出：

$$S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_i$$

$$\begin{aligned} C_{i+1} &= \overline{A_i}B_iC_i + A_i\overline{B_i}C_i + A_iB_i\overline{C_i} + A_iB_iC_i \\ &= A_iB_i + (A_i \oplus B_i)C_i \end{aligned}$$

定义：

$$\begin{cases} G_i = A_iB_i & \text{产生变量} \\ P_i = A_i \oplus B_i & \text{传输变量} \end{cases}$$

上式写成

$$\begin{cases} S_i = P_i \oplus C_i \\ C_{i+1} = G_i + P_iC_i \end{cases}$$

进位:

$$C_1 = G_0 + P_0 C_0$$

$$\begin{cases} S_i = P_i \oplus C_i \\ C_{i+1} = G_i + P_i C_i \end{cases}$$

$$C_2 = G_1 + P_1 C_1 = G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 C_0$$


$$C_3 = G_2 + P_2 C_2 = G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 G_0 + P_2 P_1 P_0 C_0$$

$\because C_0 = 0$, C_i 只与 G, P 有关, 即只与 A, B 有关, 可以并行产生


相当于四个全加器同时计算, 而不是第一个做完, 得到 C_1 后, 第二个再做。提高速度。

超前进位加法器 **74283**:
 
$$\begin{array}{r} A_3 A_2 A_1 A_0 \\ +) B_3 B_2 B_1 B_0 \\ \hline C_4 \quad S_3 \quad S_2 \quad S_1 \quad S_0 \end{array}$$



惯用符号

 

国际标准符号

§ 4.8 组合逻辑电路的竞争冒险

前面讨论电路是输入输出处于稳定的逻辑电平的情况。为了保证工作的可靠性，要考虑输入信号逻辑电平发生变化的瞬间电路的工作情况。

由门电路的**传输延时**引起的问题

竞争：从输入到输出的途径不同，延时时间不同，到达输出的时间不同，这种现象为竞争。

冒险：竞争结果导致逻辑电路产生错误输出，称为冒险或险象。

4.8.1 竞争冒险的分类与判别

$$F = AB + \bar{A}C$$

当 $B = C = 1$



$$F = A + \bar{A} = 1$$

F 应该总是高电平

传播延时 –

F – 窄的负脉冲

冒险

  

毛刺

$$G = (A+B)(\bar{A}+C)$$

当 $B = C = 0$



$$G = A \cdot \bar{A} = 0$$

G 应该总是低电平

传播延时 –

G – 窄的正脉冲

冒险

  


4.8.2 竞争冒险消除方法

1. 接入滤波电容

竞争冒险引起的脉冲一般很窄(几十纳秒), 在输出端并接一个滤波电容, 将其滤掉。

2. 引入取样脉冲

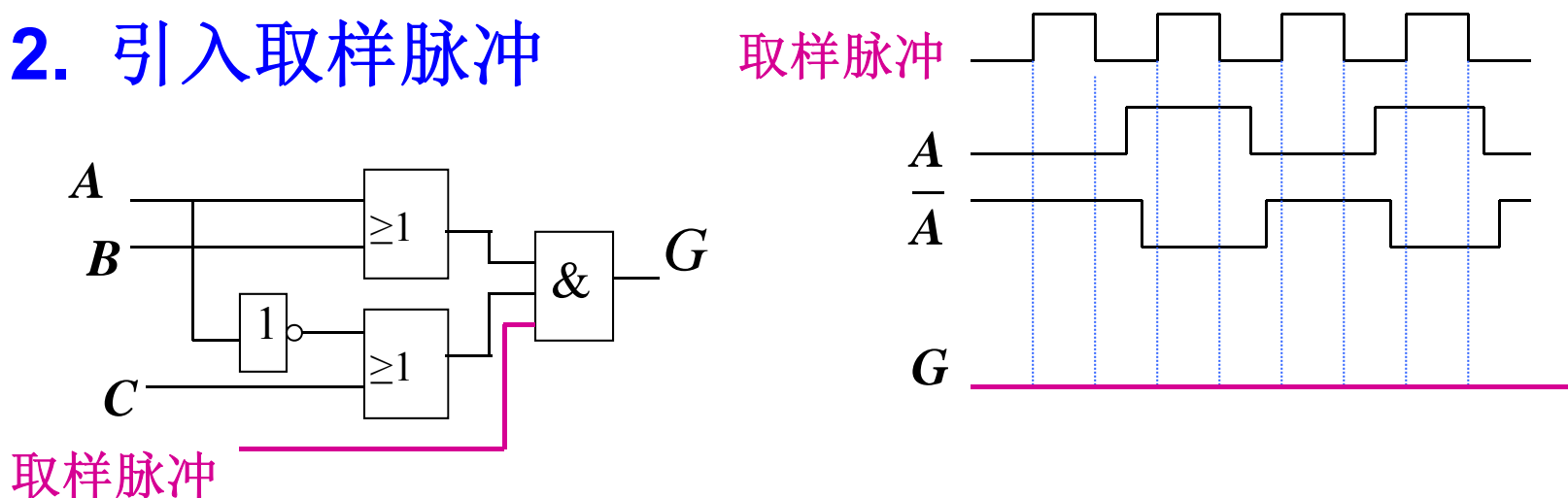

在输出端接取样脉冲, 仅在输出处于稳定值时出现。取样脉冲为0期间, 输出端信息无效。

3. 修改设计方案

$$\left. \begin{array}{l} F = A + \bar{A} \\ F = A \cdot \bar{A} \end{array} \right\} \text{冒险}$$

引入冗余项，可以消除冒险

$$F = AB + \bar{A}C \quad \Longrightarrow \quad F = AB + \bar{A}C + BC$$

无竞争冒险