

第 6 章 时序逻辑电路

Sequential Logic Circuits

§ 6.1 概述 Introduction


时序电路


输出 { 输入
 以前状态 记忆
基本单元: **FF** (逻辑门 + 反馈线)

逻辑电路 { 同步 所有的触发器在 *CLK* 同一边沿触发
 异步

时序电路结构:

组合电路 + 记忆元件

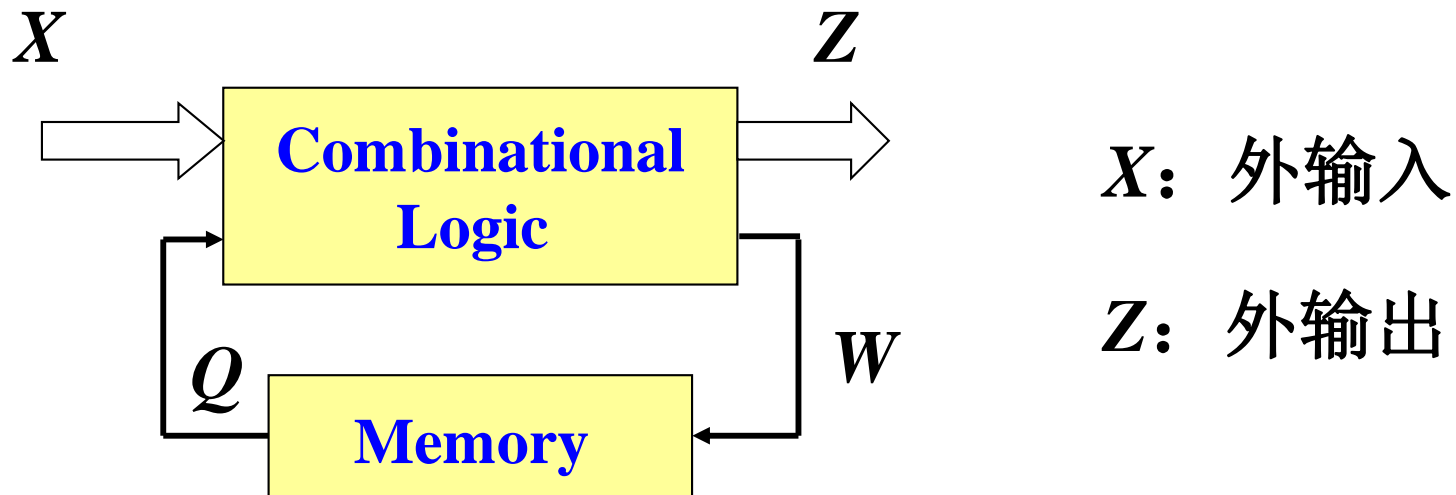

W : 控制输入 -- J, K, D, T

Q : 触发器输出 (状态)

外输入 X
外输出 Z

控制输入 W
状态 Q

关系:

{	输出方程	$Z = F(X, Q)$
	驱动方程	$W = H(X, Q)$
	特征方程	$Q^{n+1} = G(W, Q^n)$

按照电路中输出变量是否和输入变量直接相关


时序电路	{	米里型 (Mealy)	输出 Z $\left\{ \begin{array}{l} Q^n \\ X \end{array} \right.$
		莫尔型 (Moore)	输出 $Z \sim Q^n$

§ 6.2 同步时序电路分析


Sequential Logic Circuits Analysis

分析：已知电路，描述电路原理及功能.

例1：分析下图时序逻辑电路

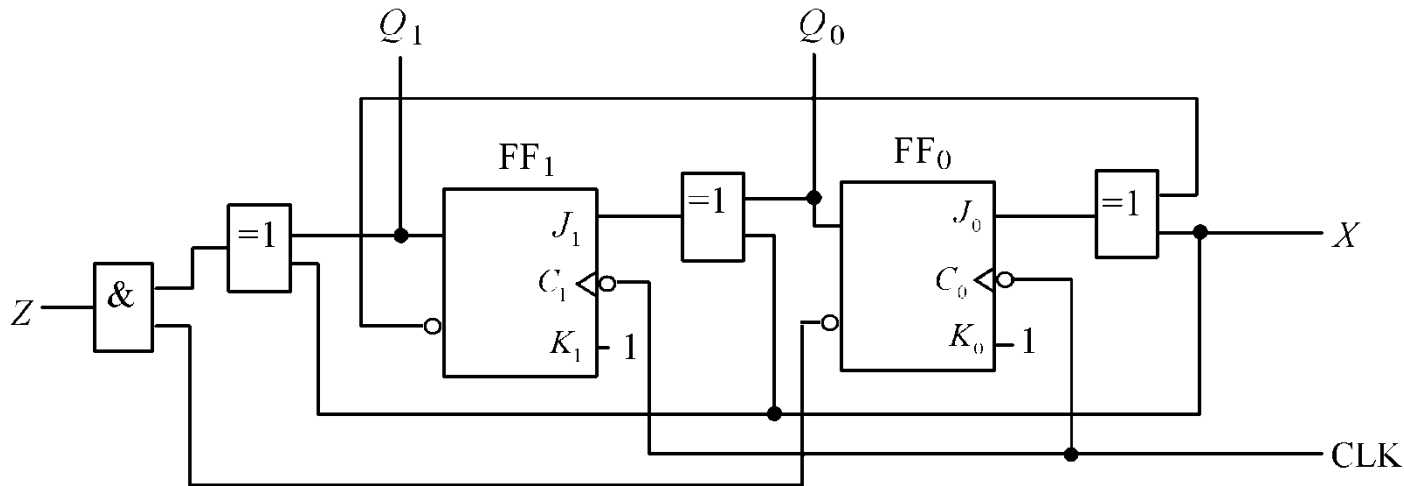

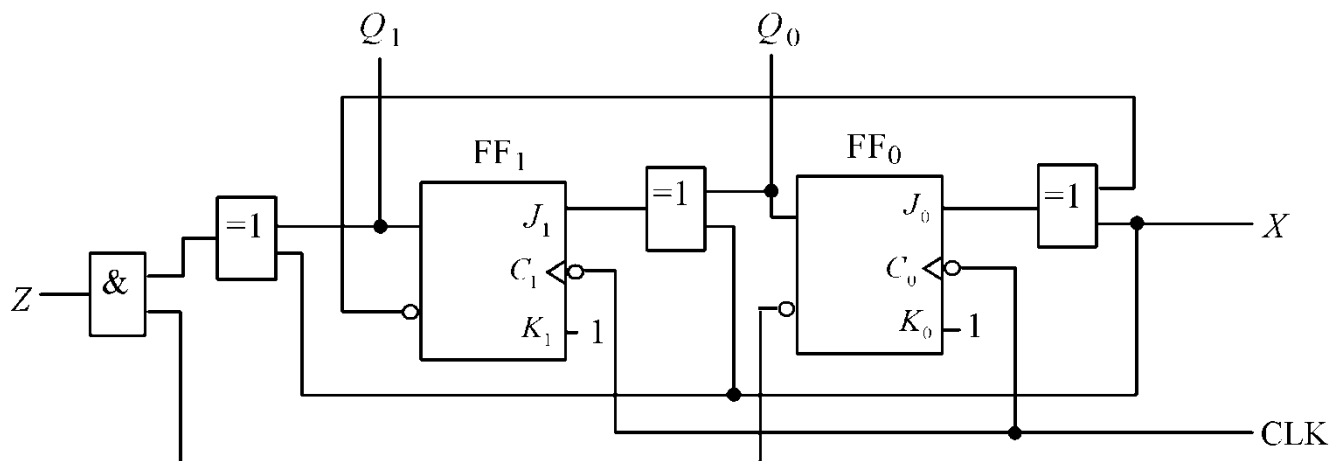1) 输入 X 控制输入 J_0, K_0, J_1, K_1
 输出 Z 状态 Q_1 (MSB), Q_0



2) 方程

输出方程

$$Z = (X \oplus Q_1^n) \cdot \overline{Q_0^n}$$

驱动方程

$$\begin{cases} J_0 = X \oplus \overline{Q_1^n} \\ K_0 = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} J_1 = X \oplus Q_0^n \\ K_1 = 1 \end{cases}$$

特征方程

$$\begin{cases} Q_0^{n+1} = J_0 \overline{Q_0^n} + \overline{K_0} Q_0^n = (X \oplus \overline{Q_1^n}) \cdot \overline{Q_0^n} \\ Q_1^{n+1} = J_1 \overline{Q_1^n} + \overline{K_1} Q_1^n = (X \oplus Q_0^n) \cdot \overline{Q_1^n} \end{cases}$$

3) 状态表和状态图

已知：输入 X ， Q^n

求：输出 Z ， Q^{n+1}

状态表

	X	Q_1^n	Q_0^n	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	Z
$X=0$	0	0	0	0	1	0
	0	0	1	1	0	0
	0	1	0	0	0	1
	0	1	1	0	0	0
$X=1$	1	0	0	1	0	1
	1	0	1	0	0	0
	1	1	0	0	1	0
	1	1	1	0	0	0

$$Q_1^{n+1} = (X \oplus Q_0^n) \cdot \overline{Q_1^n}$$

$$Q_0^{n+1} = (X \oplus \overline{Q_1^n}) \overline{Q_0^n}$$

$$Z = (X \oplus Q_1^n) \cdot \overline{Q_0^n}$$


$$X=0 \left\{ \begin{array}{l} Q_1^{n+1} = Q_0^n \cdot \overline{Q_1^n} \\ Q_0^{n+1} = \overline{Q_1^n} \cdot \overline{Q_0^n} = \overline{Q_1^n + Q_0^n} \\ Z = Q_1^n \cdot \overline{Q_0^n} \end{array} \right.$$

$$X=1 \left\{ \begin{array}{l} Q_1^{n+1} = \overline{Q_0^n} \cdot \overline{Q_1^n} \\ Q_0^{n+1} = Q_1^n \cdot \overline{Q_0^n} \\ Z = \overline{Q_1^n} \cdot \overline{Q_0^n} \end{array} \right.$$

状态图

X/Z (Q_1Q_0)

状态表


 


X	Q_1^n	Q_0^n	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	Z
0	0	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0
0	1	0	0	0	1
0	1	1	0	0	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	0	0	0
1	1	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0

→ 对应一个CLK 输出Z是原状态下的输出。

每条转换线对应真值表的一行

4) 电路功能

 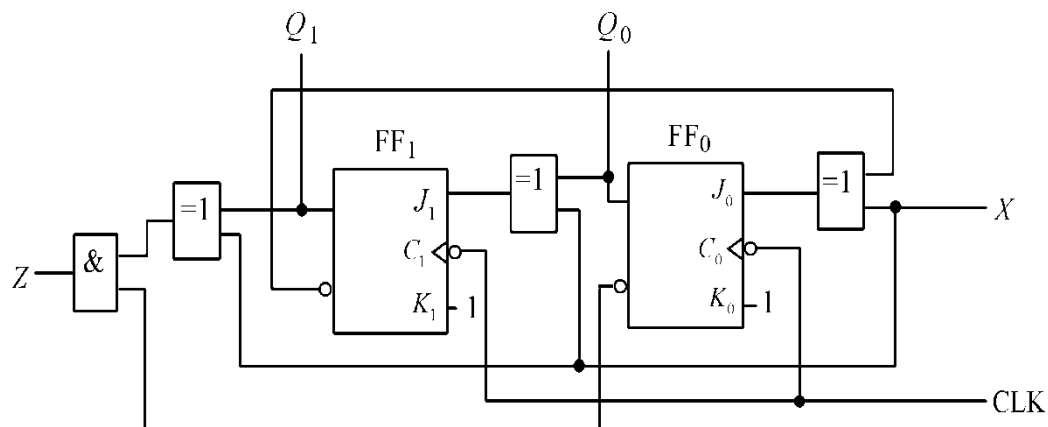


状态图主循环：模 3 加减双向计数器

$X=0$, M-3 加法计数： $Z=1$ ，进位输出；

$X=1$, M-3 减法计数： $Z=1$ ，借位输出。

例 2. 分析下图时序电路

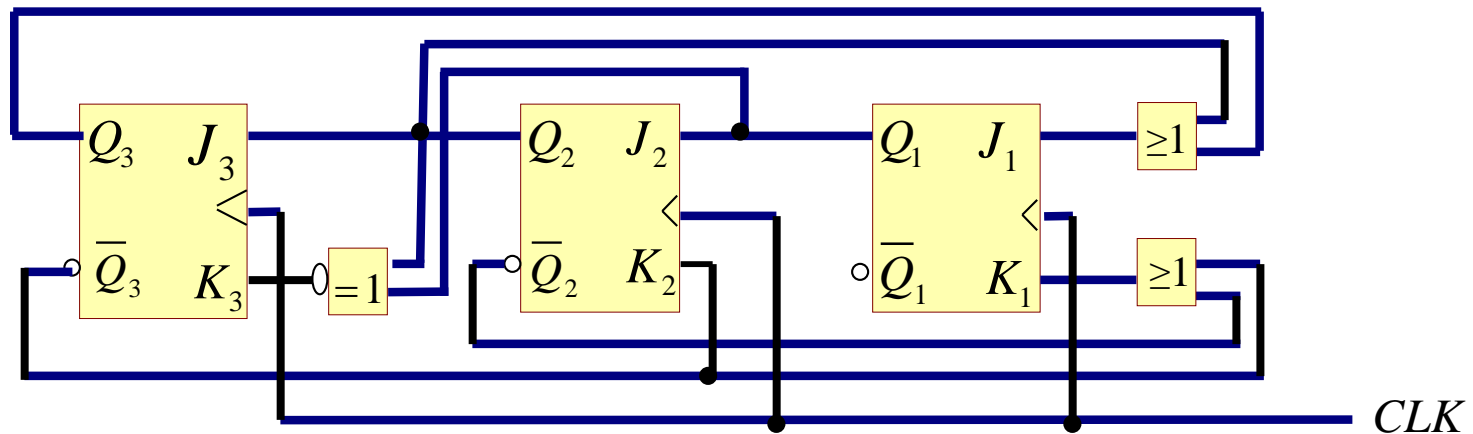

无外输入，无外输出

$$\begin{cases} J_3 = Q_2^n \\ K_3 = \overline{Q_2^n \oplus Q_1^n} \end{cases}
 \begin{cases} J_2 = Q_1^n \\ K_2 = \bar{Q}_3^n \end{cases}
 \begin{cases} J_1 = Q_2^n + Q_3^n \\ K_1 = \bar{Q}_2^n + \bar{Q}_3^n = \overline{Q_2^n Q_3^n} \end{cases}$$

$$Q_3^{n+1} = J_3 \overline{Q_3^n} + \overline{K_3} Q_3^n = Q_2^n \overline{Q_3^n} + (Q_2^n \oplus Q_1^n) Q_3^n$$

$$Q_2^{n+1} = J_2 \overline{Q_2^n} + \overline{K_2} Q_2^n = Q_1^n \overline{Q_2^n} + Q_3^n Q_2^n$$

$$Q_1^{n+1} = J_1 \overline{Q_1^n} + \overline{K_1} Q_1^n = (Q_2^n + Q_3^n) \overline{Q_1^n} + Q_2^n Q_3^n Q_1^n$$

Q_3^n	Q_2^n	Q_1^n	Q_3^{n+1}	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	1	1

$$Q_3^{n+1} \begin{cases} Q_2^n & Q_3^n = 0, \\ Q_2^n \oplus Q_1^n & Q_3^n = 1, \end{cases}$$


$$Q_2^{n+1} \begin{cases} Q_1^n & Q_2^n = 0, \\ Q_3^n & Q_2^n = 1, \end{cases}$$

$$Q_1^{n+1} \begin{cases} Q_2^n + Q_3^n & Q_1^n = 0, \\ Q_2^n Q_3^n & Q_1^n = 1, \end{cases}$$

Q_3^n	Q_2^n	Q_1^n	Q_3^{n+1}	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	1	1


000 孤立状态

自启动

 

课堂练习

分析题图所示的同步时序电路，画出状态图。

 

解： $J_1 = 1, \quad K_1 = Q_2^n,$

$$T_2 = Q_1^n,$$

$$Z = Q_2^n Q_1^n$$


$$Q_1^{n+1} = J_1 \overline{Q_1^n} + \overline{K_1} Q_1^n$$

$$= \overline{Q_1^n} + \overline{Q_2^n} Q_1^n$$

$$= \overline{Q_1^n} + \overline{Q_2^n}$$

$$Q_2^{n+1} = T_2 \oplus Q_2^n = Q_1^n \oplus Q_2^n$$

Q_2^n	Q_1^n	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Z
0	0	0	1	0
0	1	1	1	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1

 

§ 6.3 同步时序电路设计

Synchronous Sequential Circuit Design

已知 → 功能或状态图
求 → 电路

设计步骤:


- 1) 确定状态和状态图
- 2) 状态化简
- 3) 状态分配 (编码)
- 4) 选择触发器类型
- 5) 状态方程 Q^{n+1} 及控制输入— J, K, D, T
- 6) 画出电路
- 7) 自启动

例 1. 设计同步5进制加法计数器 (例6.4)

 1) 确定状态及状态图

M-5 计数器, 5 个状态: S_0, S_1, S_2, S_3, S_4

在计数脉冲 CLK 作用下, 5 个状态周期性变换, 在 S_4 状态下进位输出 $Y = 1$ 。



2) 状态化简

M-5, 5 个状态, 不须再化简

3) 状态分配、编码

$$2^{n-1} \leq \text{状态数} \leq 2^n$$

n : 二进制位数 3位

$S_0 \rightarrow 000$


$S_1 \rightarrow 001$

$S_2 \rightarrow 010$

$S_3 \rightarrow 011$

$S_4 \rightarrow 100$

状态图

 

状态表

Q_3^n	Q_2^n	Q_1^n	Q_3^{n+1}	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Y
0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0	0
0	1	0	0	1	1	0
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1

4) 选择 FF，确定状态方程 Q^{n+1} 及输入

方法 1: 先不确定用哪种触发器

由状态表填卡诺图

$$Q_3^{n+1}$$

$Q_1^n \backslash Q_3^n Q_2^n$	00	01	11	10
0	0	0	Φ	0
1	0	1	Φ	Φ

$$Q_2^{n+1}$$

$Q_1^n \backslash Q_3^n Q_2^n$	00	01	11	10
0	0	1	Φ	0
1	1	0	Φ	Φ

$$Q_1^{n+1}$$

$Q_1^n \backslash Q_3^n Q_2^n$	00	01	11	10
0	1	1	Φ	0
1	0	0	Φ	Φ


状态表

Q_3^n	Q_2^n	Q_1^n	Q_3^{n+1}	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Y
0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0	0
0	1	0	0	1	1	0
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1

$$Z$$


$Q_1^n \backslash Q_3^n Q_2^n$	00	01	11	10
0	0	0	Φ	1
1	0	0	Φ	Φ

直接填卡诺图

 

5个有效状态

$5 < 2^3$ 3个FF

 

Z		$Q_3^n Q_2^n$			
		00	01	11	10
Q_1^n	0	0	0	Φ	1
	1	0	0	Φ	Φ

Q_3^{n+1}		$Q_3^n Q_2^n$			
		00	01	11	10
Q_1^n	0	0	0	Φ	0
	1	0	1	Φ	Φ

Q_2^{n+1}		$Q_3^n Q_2^n$			
		00	01	11	10
Q_1^n	0	0	1	Φ	0
	1	1	0	Φ	Φ

Q_1^{n+1}		$Q_3^n Q_2^n$			
		00	01	11	10
Q_1^n	0	1	1	Φ	0
	1	0	0	Φ	Φ

$$Q_3^{n+1}$$

$Q_3^n Q_2^n$	00	01	11	10
Q_1^n				
0	0	0	Φ	0
1	0	1	Φ	Φ

$$Q_2^{n+1}$$

$Q_3^n Q_2^n$	00	01	11	10
Q_1^n				
0	0	1	Φ	0
1	1	0	Φ	Φ

$$Q_1^{n+1}$$

$Q_3^n Q_2^n$	00	01	11	10
Q_1^n				
0	1	1	Φ	0
1	0	0	Φ	Φ

$$Q_3^{n+1} = Q_2^n Q_1^n$$

$$= D_3$$

$$D_3 = Q_2^n Q_1^n$$

$$Q_2^{n+1} = Q_1^n \bar{Q}_2^n + \bar{Q}_1^n Q_2^n$$

$$= Q_1^n \oplus Q_2^n$$

$$= T_2 \oplus Q_2^n$$

$$T_2 = Q_1^n$$

$$Z = Q_3^n$$

$$Q_1^{n+1} = \bar{Q}_3^n \bar{Q}_1^n$$

$$= D_1$$

或


$$\left\{ \begin{array}{l} J_1 = \bar{Q}_3^n \\ K_1 = 1 \end{array} \right.$$

$$Z$$

$Q_3^n Q_2^n$	00	01	11	10
Q_1^n				
0	0	0	Φ	1
1	0	0	Φ	Φ

$$D_3 = Q_2^n Q_1^n \quad T_2 = Q_1^n \quad \begin{cases} J_1 = \bar{Q}_3^n \\ K_1 = 1 \end{cases} \quad Z = Q_3^n$$

5) 电路

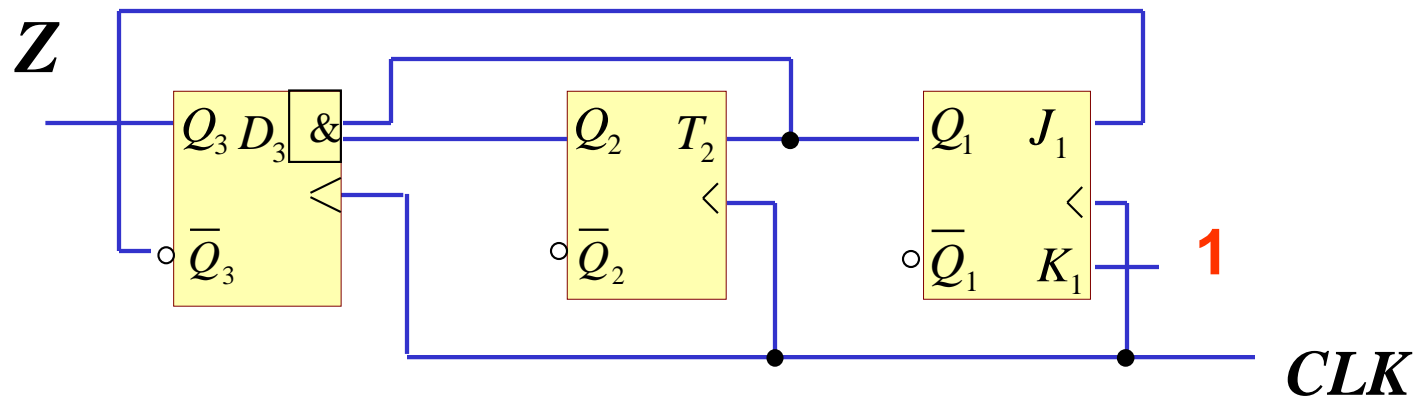

与门可以省略

同步5进制加法计数器

方法 2: 确定用哪种触发器

4) 选择 FF

选 JK-FFs

5) 状态方程 Q^{n+1} 及控制输入— J, K

状态图


Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	Y
0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0	0
0	1	0	0	1	1	0
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1

JK-FF 驱动表

$Q^n \rightarrow Q^{n+1}$	J	K
0 → 0	0	×
0 → 1	1	×
1 → 0	×	1
1 → 1	×	0

$Q_2^n \Rightarrow Q_2^{n+1} \quad J_2$

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	1	1
1	0	X
X	X	X
X	X	X
X	X	X

 

得到 2[#]-FF 控制输入
 J_2 驱动卡诺图

J_2		$Q_1^n Q_0^n$	00	01	11	10
		Q_2^n				
0			0	0	1	0
1			×	×	×	×

状态图

Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	Y
0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0	0
0	1	0	0	1	1	0
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1

JK-FF 驱动表

$Q^n \rightarrow Q^{n+1}$	J	K
0 → 0	0	×
0 → 1	1	×
1 → 0	×	1
1 → 1	×	0

$Q_1^n \Rightarrow Q_1^{n+1} \quad K_1$

0 0 X

0 1 X

1 1 0

1 0 1

0 0 X

X X X

X X X

X X X

得到 1[#]-FF 控制输入
 K_1 驱动卡诺图

		$Q_1^n Q_0^n$			
		00	01	11	10
Q_2^n	0	×	×	1	0
	1	×	×	×	×

得到各个触发器控制输入驱动卡诺图及控制输入

J_2 $Q_1^n Q_0^n$

	00	01	11	10
Q_2^n 0	0	0	1	0
1	×	×	×	×

$$\underline{J_2 = Q_1^n Q_0^n}$$

J_1 $Q_1^n Q_0^n$

	00	01	11	10
Q_2^n 0	0	1	×	×
1	0	×	×	×

$$\underline{J_1 = Q_0^n}$$

J_0 $Q_1^n Q_0^n$

	00	01	11	10
Q_2^n 0	1	×	×	1
1	0	×	×	×

$$\underline{J_0 = \overline{Q_2^n}}$$

K_2 $Q_1^n Q_0^n$

	00	01	11	10
Q_2^n 0	X	X	X	X
1	1	X	X	X

$$\underline{K_2 = 1}$$

K_1 $Q_1^n Q_0^n$

	00	01	11	10
Q_2^n 0	×	×	1	0
1	×	×	×	×


$$\underline{K_1 = Q_0^n}$$

K_0 $Q_1^n Q_0^n$

	00	01	11	10
Q_2^n 0	×	1	1	×
1	×	×	×	×

$$\underline{K_0 = 1}$$

输出卡诺图

 


状态表

Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	Y
0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0	0
0	1	0	0	1	1	0
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1

$$Y = Q_2^n \quad \begin{cases} J_2 = Q_1^n Q_0^n \\ K_2 = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} J_1 = Q_0^n \\ K_1 = Q_0^n \end{cases} \quad \begin{cases} J_0 = \overline{Q_2^n} \\ K_0 = 1 \end{cases}$$

6) 电路

 

用JK-FF实现同步5进制加法计数器


例 2. 设计 M-6 减法计数器

6 个状态

直接用3位数编码

借位输出 Z

/ Z

 

$Q_3Q_2Q_1$

		$Q_3^n Q_2^n$			
		00	01	11	10
Q_1^n	0	1	0	Φ	0
	1	0	0	Φ	0

		$Q_3^n Q_2^n$			
		00	01	11	10
Q_1^n	0	1	0	Φ	0
	1	0	0	Φ	1

		$Q_3^n Q_2^n$			
		00	01	11	10
Q_1^n	0	0	0	Φ	1
	1	0	1	Φ	0

		$Q_3^n Q_2^n$			
		00	01	11	10
Q_1^n	0	1	1	Φ	1
	1	0	0	Φ	0

$Q_3^{n+1} \backslash Q_3^n Q_2^n$					
		00	01	11	10
Q_1^n	0	1	0	Φ	0
	1	0	0	Φ	1

$Q_2^{n+1} \backslash Q_3^n Q_2^n$					
		00	01	11	10
Q_1^n	0	0	0	Φ	1
	1	0	1	Φ	0

$Q_1^{n+1} \backslash Q_3^n Q_2^n$					
		00	01	11	10
Q_1^n	0	1	1	Φ	1
	1	0	0	Φ	0

$$Q_3^{n+1} = \overline{Q_3} \overline{Q_2} \overline{Q_1} + Q_3 Q_1$$

$$Q_2^{n+1} = Q_2 Q_1 + Q_3 \overline{Q_1}$$

$$Q_1^{n+1} = \overline{Q_1}$$

$$D_3 = \overline{Q_3} \overline{Q_2} \overline{Q_1} + Q_3 Q_1$$

$$D_2 = Q_2 Q_1 + Q_3 \overline{Q_1}$$

$$D_1 = \overline{Q_1}$$

$Z \backslash Q_3^n Q_2^n$					
		00	01	11	10
Q_1^n	0	1	0	Φ	0
	1	0	0	Φ	0

$$Z = \overline{Q_3} \overline{Q_2} \overline{Q_1}$$

电路图略

例 3. (例6.5)

设计一个串行数据检测器。该检测器有一个输入端 X 。电路的功能是对输入信号进行检测。当连续输入三个1（以及三个以上1）时，该电路输出 $Y = 1$ ，否则输出 $Y = 0$ 。

1) 根据设计要求，设定状态，画出状态转换图。

S_0 —初始状态或没有收到1时的状态；

S_1 —收到一个1后的状态；

S_2 —连续收到两个1后的状态；

S_3 —连续收到三个1（以及三个以上1）后的状态。

$X=1$ ，收到一个 “1”

S_0 —初始状态或没有收到1时的状态;

S_1 —收到一个1后的状态;


S_2 —连续收到两个1后的状态;

S_3 —连续收到三个1（以及三个以上1）后的状态。

$X=1$, 收到一个 “1”

输入三个1（以及三个以上1）时，输出 $Y=1$

X/Y

 


2) 状态化简

状态化简： 合并等效状态

等效状态：

在相同的输入条件下，输出相同、次态也相同的状态。

S_2 和 S_3 是等效状态，将 S_2 和 S_3 合并为 S_2

 


3) 状态分配、编码

Set $S_0 = 00$

$S_1 = 01$ 编码可以不连续

$S_2 = 11$

编码后的状态图

 

状态表

X	Q_1^n	Q_0^n	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	Y
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	Φ	Φ	Φ
0	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0
1	0	1	1	1	0
1	1	0	Φ	Φ	Φ
1	1	1	1	1	1

4) 选触发器及控制输入

$Q_1^{n+1} \backslash Q_0^n$		XQ_1^n			
		00	01	11	10
0	0	Φ	Φ	0	
1	0	0	1	1	

$$Q_1^{n+1} = XQ_0^n = D_1 \quad D_1 = XQ_0^n$$

$Q_0^{n+1} \backslash Q_0^n$		XQ_1^n			
		00	01	11	10
0	0	0	Φ	Φ	1
1	0	0		1	1

$$Q_0^{n+1} = X = D_0 \quad D_0 = X$$

X	Q_1^n	Q_0^n	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	Y
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	Φ	Φ	Φ
0	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0
1	0	1	1	1	0
1	1	0	Φ	Φ	Φ
1	1	1	1	1	1


$Y \backslash Q_0^n$		XQ_1^n			
		00	01	11	10
0		0	Φ	Φ	0
1		0	0	1	0


$$Y = XQ_1^n$$

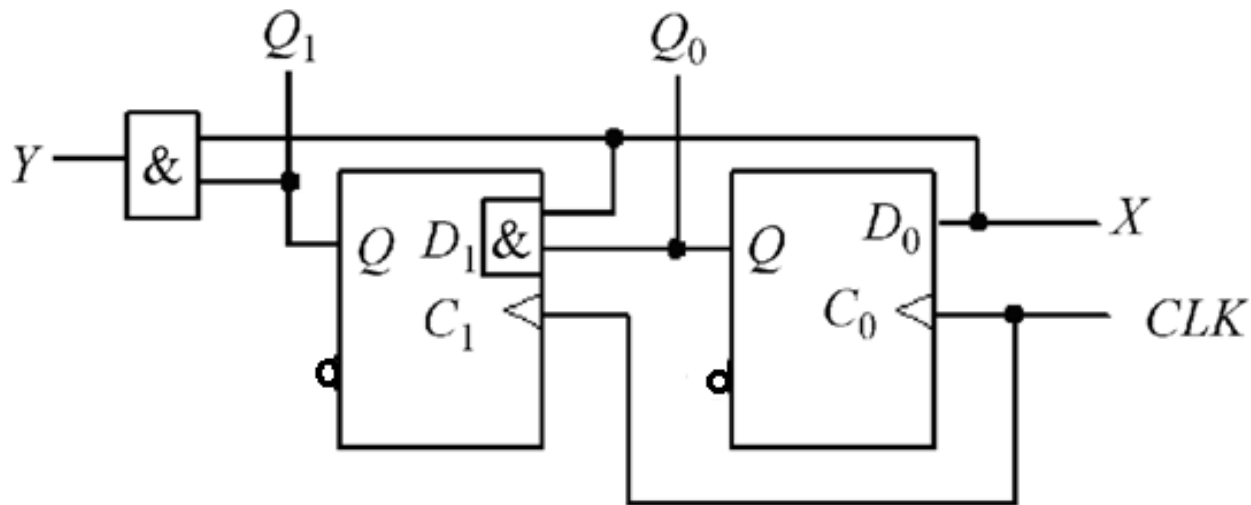5) 电路

2 D-FFs

$$D_1 = XQ_0^n \quad D_0 = X \quad Y = XQ_1^n$$



 

$$Q_1^{n+1} = XQ_0^n$$

$$Q_0^{n+1} = X$$



$$Y = XQ_1^n$$

6) 自启动

从电路的状态图分析

可以自启动

但其功能错误，
输出应设置为0，才符合题意

  


检测 连续输入三个及以上个1时，电路输出 $Y = 1$ 。

自启动

让110对应的输出为0.

状态表

X	Q_1^n	Q_0^n	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	Y
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0
1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	1	0
1	1	1	1	1	1

 


$Y \backslash XQ_1^n Q_0^n$	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0

$$Y = XQ_1^n Q_0^n$$

既实现自启动，也符号题意.

可以在最初设计时就考虑自启动问题.

例 4. 按照下面状态图设计电路 (例6.6)

 

状态表 (根据状态图)

X/Z

X	Q_2^n	Q_1^n	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Z
0	0	0	0	0	0
0	0	1	ϕ	ϕ	ϕ
0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	1	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	ϕ	ϕ	ϕ
1	1	0	1	1	0
1	1	1	0	0	1

确定状态及状态表

状态数 $\xrightarrow{\text{确定}}$ FF 个数

n FFs $\rightarrow 2^n$ 状态

$2^{n-1} \leq \text{状态数} \leq 2^n \rightarrow n$ FFs

$3 < 2^2$ 需要 2 个 FF

选择 FF (K-map, 圈 1)

2# FF

$$Q_2^{n+1} = \bar{X}Q_2^n + X\bar{Q}_1^n$$

2 个圈, 选择 JK-FF

$$Q_2^{n+1} = J_2\bar{Q}_2^n + \bar{K}_2Q_2^n$$

找到 $J_2 = ?$ $K_2 = ?$

不能按上面方法圈, 必须圈成 $Q_2^{n+1} = \underline{\hspace{1cm}} \bar{Q}_2^n + \underline{\hspace{1cm}} Q_2^n$

$Q_1^n \backslash XQ_2^n$		00	01	11	10
		0	1	1	1
0	0	1	1	1	1
1	ϕ	1	0	ϕ	ϕ

$Q_1^n \backslash XQ_2^n$		00	01	11	10
		0	1	1	1
0	0	1	1	1	1
1	ϕ	1	0	ϕ	ϕ

\bar{Q}_2^n \leftarrow Q_2^n \rightarrow \bar{Q}_2^n

$$\begin{aligned}
 Q_2^{n+1} &= X\bar{Q}_2^n + (\bar{X} + \bar{Q}_1^n)Q_2^n \\
 &= X\bar{Q}_2^n + \bar{X}Q_1^nQ_2^n
 \end{aligned}$$

$$\therefore \begin{cases} J_2 = X \\ K_2 = XQ_1^n \end{cases}$$

能找到系数（控制变量）时
尽量化简；找不到系数时，牺牲
化简也要找到系数。

1# FF

$Q_1^{n+1} \backslash Q_1^n$		XQ_2^n				
		00	01	11	10	
0	0	0	1	0	\rightarrow	$\overline{Q_1^n}$
1	ϕ	1	0	ϕ	\rightarrow	Q_1^n

X	Q_2^n	Q_1^n	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Z
0	0	0	0	0	0
0	0	1	ϕ	ϕ	ϕ
0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	1	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	ϕ	ϕ	ϕ
1	1	0	1	1	0
1	1	1	0	0	1

JK-FF

$$\begin{aligned}
 Q_1^{n+1} &= J_1 \bar{Q}_1^n + \bar{K}_1 Q_1^n \\
 &= XQ_2^n \bar{Q}_1^n + \bar{X} Q_1^n
 \end{aligned}$$

$$\therefore \begin{cases} J_1 = XQ_2^n \\ K_1 = X \end{cases}$$

输出 Z


Z		XQ_2^n			
Q_1^n		00	01	11	10
0		0	0	0	0
1		Φ	0	1	Φ

$$Z = XQ_1^n$$


电路

$$\begin{cases} J_2 = X \\ K_2 = XQ_1^n \end{cases}$$
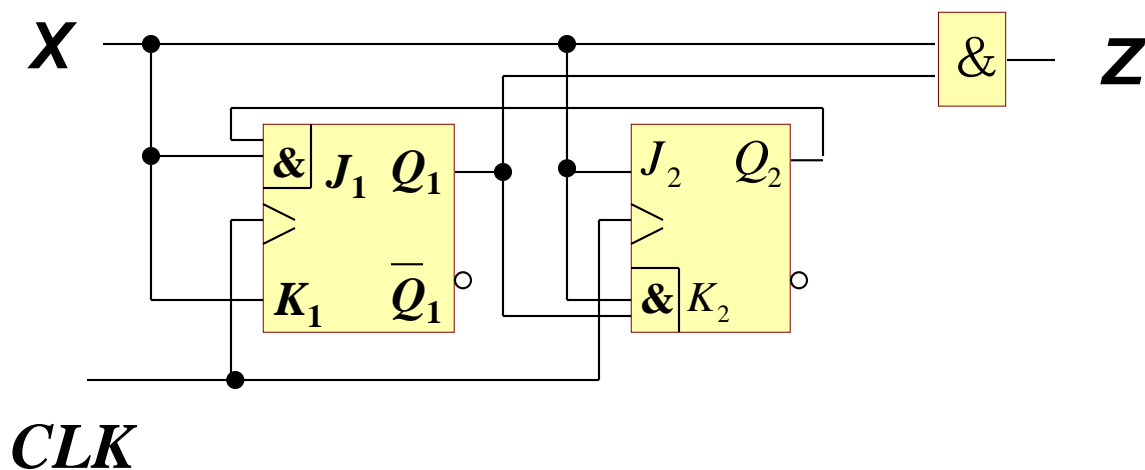
$$\begin{cases} J_1 = XQ_2^n \\ K_1 = X \end{cases}$$



讨论：01 状态

 

分析卡诺图 K-map

$$XQ_2^n Q_1^n = \mathbf{001}, (Z=0)$$

$$\text{Next state } Q_2^{n+1} Q_1^{n+1} = \mathbf{01},$$

$$XQ_2^n Q_1^n = \mathbf{101} \text{ 时}, (Z=1)$$

$$\text{Next state } Q_2^{n+1} Q_1^{n+1} = \mathbf{10},$$


$Q_2^{n+1} \backslash Q_1^n$		XQ_2^n			
		00	01	11	10
0	0	0	1	1	1
1	0	1	1	0	1

$Q_1^{n+1} \backslash Q_2^n$		XQ_1^n			
		00	01	11	10
0	0	0	0	1	0
1	0	1	1	0	0

$Z \backslash Q_1^n$		XQ_2^n			
		00	01	11	10
0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	1

实现自启动

但是要分析输出的物理意义（即电路功能）是否正确。

 

此电路为可控模3加法计数器。


$X=0$ ，保持原状态；
 $X=1$ ，作加法计数。

输出 $Y=1$ ，为进位输出。

显然自启动之后电路功能出现错误。

应该将 $X=1$ 时01状态的输出设为0。

在设计电路时

 

$X=0$, 保持原状态;
 $X=1$, 作加法计数
 (从0开始)。

在填状态表时不能填 ϕ

状态表

X	Q_2^n	Q_1^n	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Z
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	1	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	0	0
1	1	0	1	1	0
1	1	1	0	0	1

才能符合电路要求

例5. 设计一个自动售饮料机的逻辑电路。它的投币口每次只能投入一枚五角或一元的硬币。投入一元五角钱硬币后，机器会自动给出一杯饮料；投入两元（两个一元）硬币后，在给出饮料的同时找回一枚五角硬币。

解：


输入： $\begin{cases} \text{投入 } ¥1.0, A=1 \\ \text{投入 } ¥0.5, B=1 \end{cases}$ 输出： $\begin{cases} \text{出饮料, } Y=1 \\ \text{找钱, } Z=1 \end{cases}$

状态： $\begin{cases} S_0 : \text{初始 (未投币)} \\ S_1 : \text{投入 } ¥0.5, \\ S_2 : \text{投入 } ¥1.0 \text{ (一个 } ¥1.0 \text{ 或两个 } ¥0.5) \\ \quad \text{再投入 } ¥0.5, \text{ 返回 } S_0, \text{ 输出 } Y=1, Z=0; \\ \quad \text{再投入 } ¥1.0, \text{ 返回 } S_0, \text{ 输出 } Y=1, Z=1 \\ \quad \text{(找回 } ¥0.5). \end{cases}$

3个状态

多输入，多输出

AB /YZ

 

A : ¥1.0

B : ¥0.5

Y : 饮料

Z : 找钱

***S*₀** : 初始

***S*₁** : ¥0.5

***S*₂** : ¥1.0

***S*₀**: 投入 **¥0.5**, ***S*₁**

***S*₀**:投入 **¥1.0**, ***S*₂**

***S*₁**:投入 **¥0.5**, ***S*₂**

***S*₁**:投入 **¥1.0**, ***S*₀**
饮料

***S*₂**:投入 **¥0.5**, ***S*₀**
饮料

***S*₂**:投入 **¥1.0**, ***S*₀**
饮料 和 找钱


状态表:

A	B	Q_1^n	Q_0^n	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	Y	Z
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0
0	0	1	1	Φ	Φ	Φ	Φ
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0
0	1	1	1	Φ	Φ	Φ	Φ
1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	0	0	1	0
1	0	1	0	0	0	1	1
1	0	1	1	Φ	Φ	Φ	Φ
1	1	0	0	Φ	Φ	Φ	Φ
1	1	0	1	Φ	Φ	Φ	Φ
1	1	1	0	Φ	Φ	Φ	Φ
1	1	1	1	Φ	Φ	Φ	Φ

编码

$$\left\{ \begin{array}{l} S_0 \rightarrow 00 \\ S_1 \rightarrow 01 \\ S_2 \rightarrow 10 \end{array} \right.$$

$Q_1^n Q_0^n$

 

$$Q_1^{n+1}$$

$Q_1^{n+1} \backslash AB$					
		$Q_1^n Q_0^n$			
		00	01	11	10
00	0	0	Φ	1	
01	0	1	Φ	0	
11	Φ	Φ	Φ	Φ	
10	1	0	Φ	0	

$$Q_1^{n+1} = BQ_0 + A\bar{Q}_1\bar{Q}_0 + \bar{A} \cdot \bar{B}Q_1$$

$$Q_0^{n+1}$$

$Q_0^{n+1} \backslash AB$					
		$Q_1^n Q_0^n$			
		00	01	11	10
00	0	1	Φ	0	
01	1	0	Φ	0	
11	Φ	Φ	Φ	Φ	
10	0	0	Φ	0	

$$Q_0^{n+1} = B\bar{Q}_1 \cdot \bar{Q}_0 + \bar{A} \cdot \bar{B}Q_0$$

$$Y$$

$Y \backslash AB$					
		$Q_1^n Q_0^n$			
		00	01	11	10
00	0	0	Φ	0	
01	0	0	Φ	1	
11	Φ	Φ	Φ	Φ	
10	0	1	Φ	1	

$$Y = AQ_0 + AQ_1 + BQ_1$$

$$Z$$

$Z \backslash AB$					
		$Q_1^n Q_0^n$			
		00	01	11	10
00	0	0	Φ	0	
01	0	0	Φ	0	
11	Φ	Φ	Φ	Φ	
10	0	0	Φ	1	

$$Z = AQ_1$$


用 D-FF

$$D_1 = BQ_0 + A\bar{Q}_1\bar{Q}_0 + \bar{A} \cdot \bar{B}Q_1$$


$$D_0 = B\bar{Q}_1 \cdot \bar{Q}_0 + \bar{A} \cdot \bar{B}Q_0$$

$$Y = AQ_0 + AQ_1 + BQ_1$$

$$Z = AQ_1$$

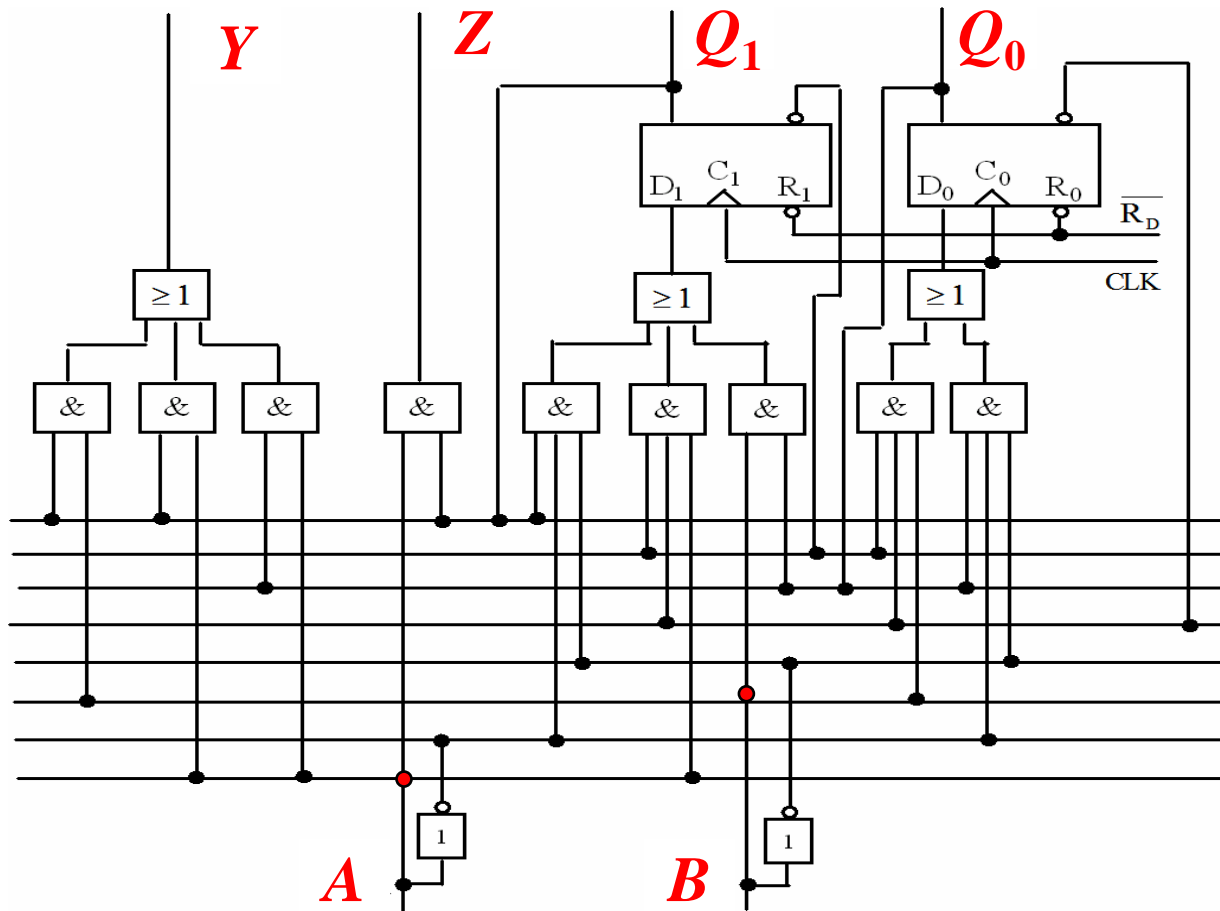

由电路得到状态图

 

A : ¥1.0

B : ¥0.5

Y : 饮料

Z : 找钱


在电路处于“11”状态时,

若 $AB = 00$ (无输入), $Q_1Q_0 = 11$, 电路不能自启动;

若 $AB = 01$ 或 10 , 电路可以自启动, 但是找钱系统出错;

所以, 电路初始工作时, 应首先将 \bar{R}_D 设置为低电平, 电路状态从“00”开始.

电路状态图应设计成:

 

状态表:

A	B	Q_1^n	Q_0^n	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	Y	Z
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0
0	0	1	1	1	1	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0
0	1	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	0	0	1	0
1	0	1	0	0	0	1	1
1	0	1	1	1	0	0	0
1	1	0	0	Φ	Φ	Φ	Φ
1	1	0	1	Φ	Φ	Φ	Φ
1	1	1	0	Φ	Φ	Φ	Φ
1	1	1	1	Φ	Φ	Φ	Φ


§ 6.4 计数器 Counter

计数器: 记录 CLK 个数的电路

6.4.1 集成计数器 74161

74161: 二进制同步模16加法计数器,
异步清0功能.


计数器74161 电路

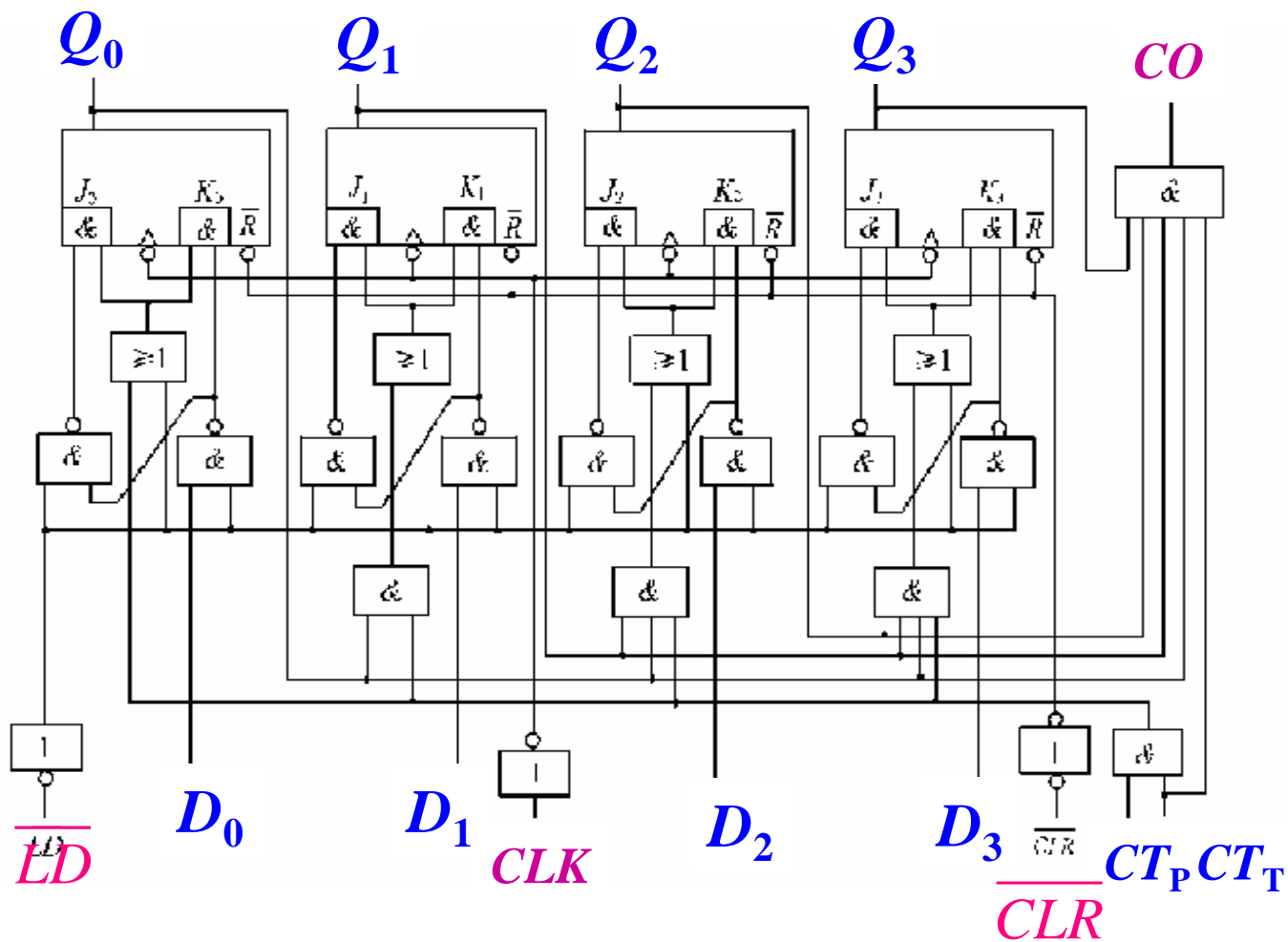


$Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$
 $| \quad | \quad | \quad |$
 $D_3 D_2 D_1 D_0$

符号

IEEE

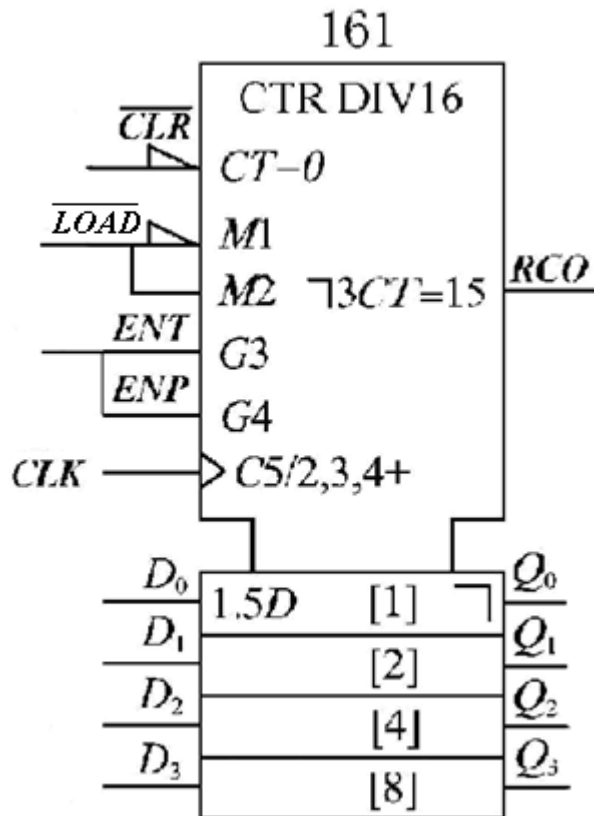

MSB

 

输出 $Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$

数据输入 $D_3 D_2 D_1 D_0$

异步清零 \overline{CLR}

控制端 $ENT (CT_T), ENP (CT_P)$

预置端 $\overline{LOAD} (\overline{LD})$

进位输出 $RCO (CO)$

74161 功能表

\overline{CLR}	\overline{LD}	ENT	ENP	CLK	$D_0 D_1 D_2 D_3$	功能
0	X	X	X	X	X X X X	Direct set 0
1	0	X	X	↑	$D_0 D_1 D_2 D_3$	Load 预置
1	1	0	X	X	X X X X	保持 $RCO=0$
1	1	X	0	X	X X X X	保持
1	1	1	1	↑	X X X X	M-16 计数

$$Q_3 Q_2 Q_1 Q_0 = 0000$$

$$Q_3 Q_2 Q_1 Q_0 = D_3 D_2 D_1 D_0$$


$$RCO = ENT \cdot Q_3 \cdot Q_2 \cdot Q_1 \cdot Q_0$$

计数时, $ENT = 1$,

当 $Q_3 Q_2 Q_1 Q_0 = 1111$ 时, (M-16)

$RCO = 1$.

其他时刻, $RCO = 0$

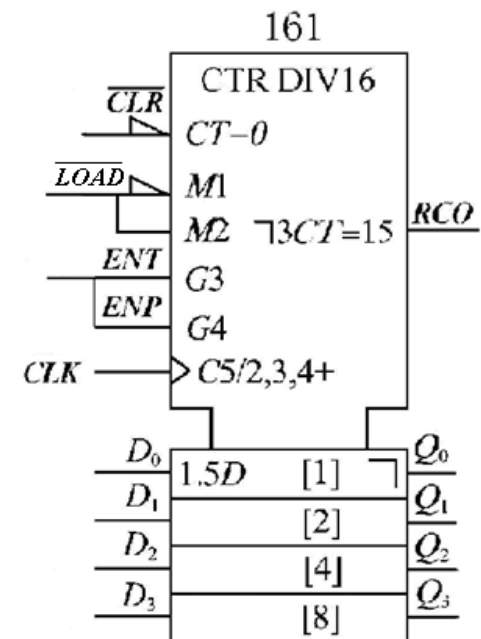

例1: 用 74161 实现模11加法计数器 (例6.7)

方法1: 预置归0法 (\overline{LD})

$$ENT = ENP = 1, \overline{CLR} = 1, D_3D_2D_1D_0 = 0000$$


最大状态 1010 最大状态中1端连入一个与非门

输出 $\rightarrow \overline{LD}$


0 \rightarrow 9, 与非门 = 1
($\overline{LD}=1$), 计数

10th CLK 到来,
 $Q_3Q_2Q_1Q_0=1010, \overline{LD}=0$


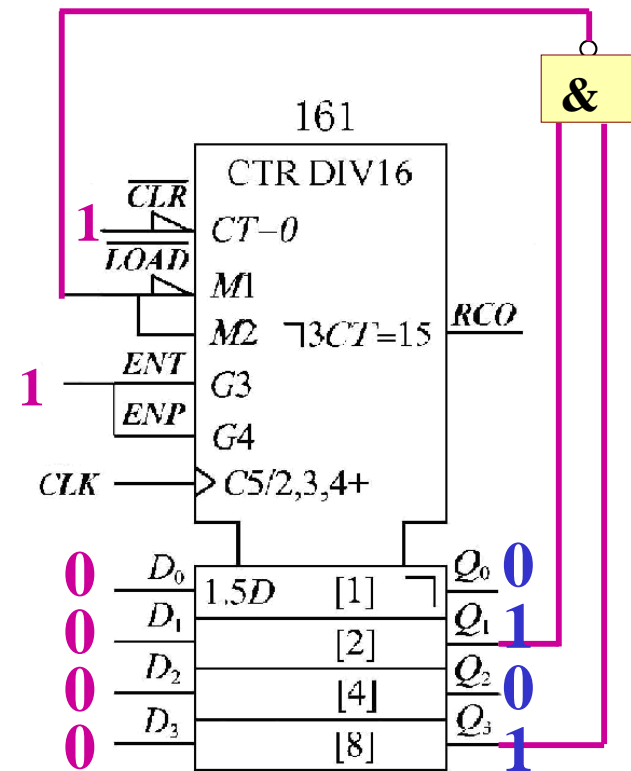
下一个 CLK (11th) 到来,
 $Q_3Q_2Q_1Q_0 = D_3D_2D_1D_0 = 0000$



状态图

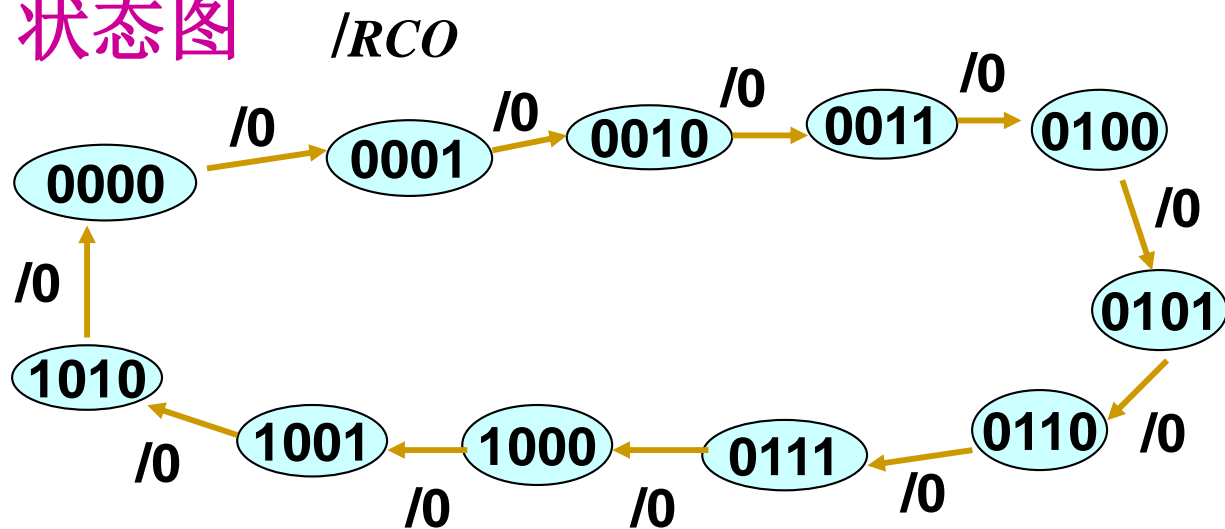

波形图

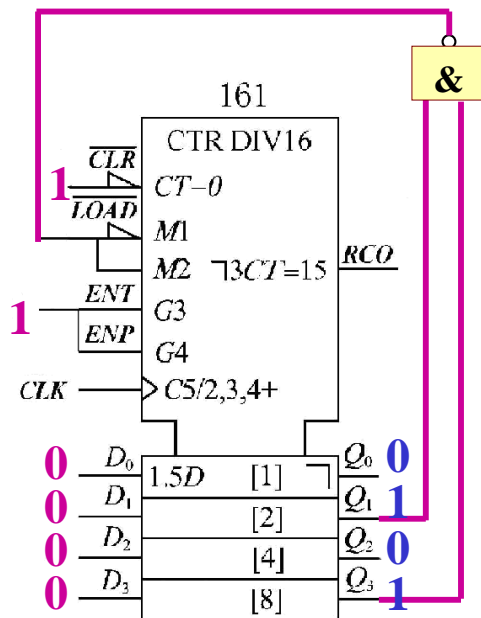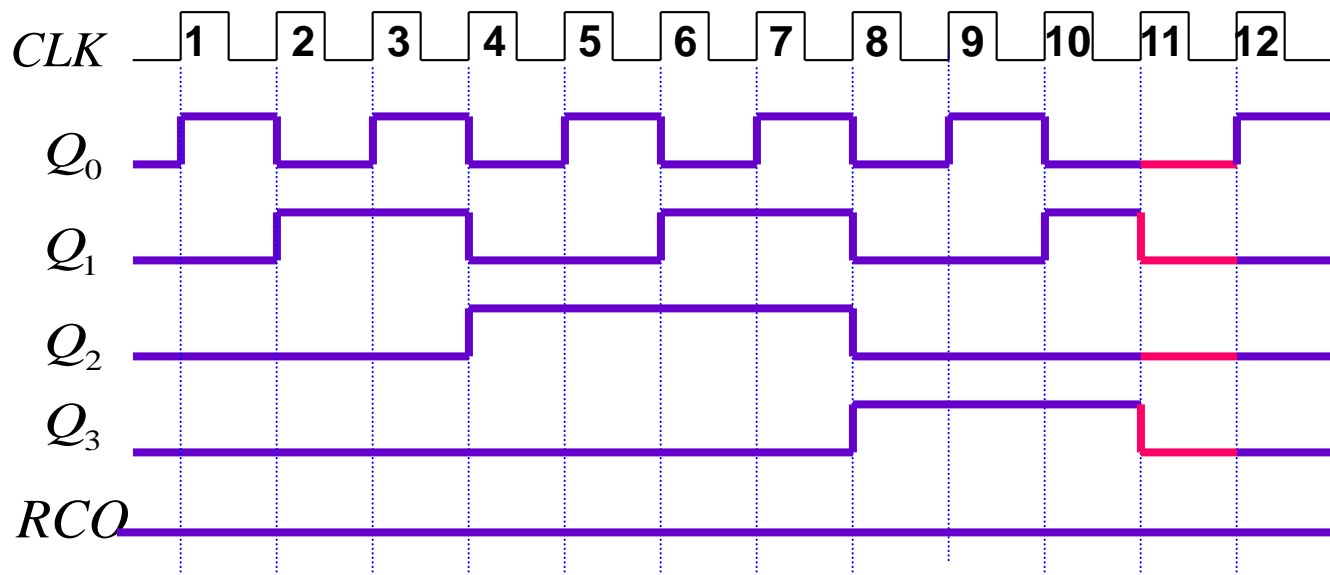

Q_0 二分频电路



四分频电路

方法 2: 预置补数法

0000 ~ 1111
16 个状态


0000 ~ 1010
11 个状态

5 (0101) ~ 15 (1111)
11 个状态

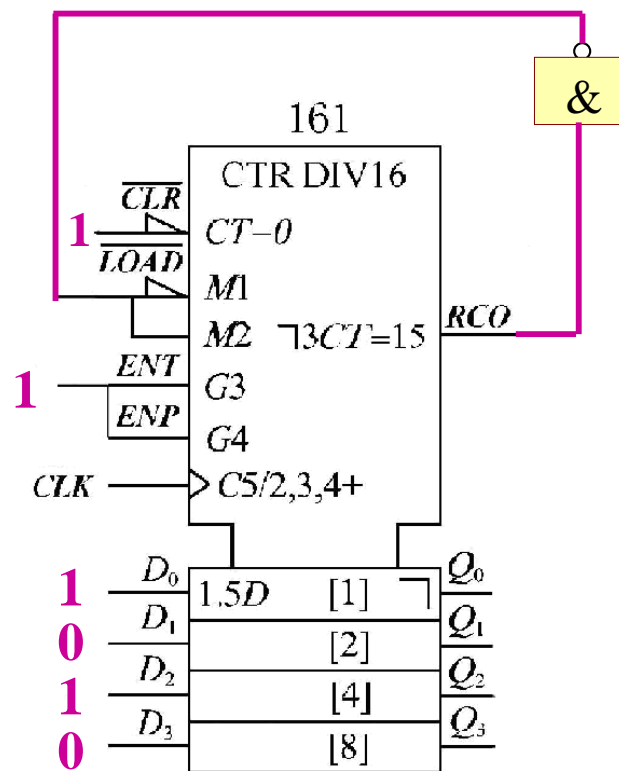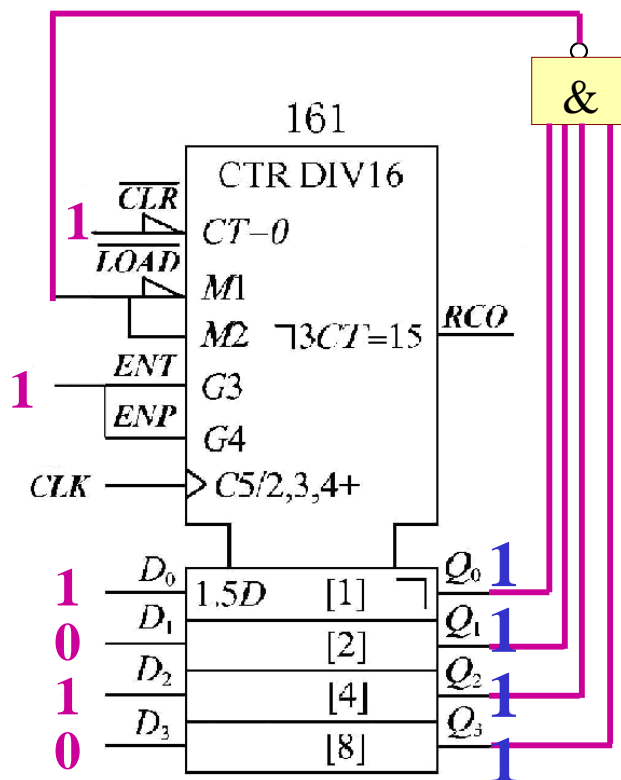


状态图

/RCO

 

课堂练习:

用预置补数法接模11
计数器。要求初始状
态为3。

 


方法 3: 反馈归 0 法 (\overline{CLR})

$$ENT = ENP = \overline{LD} = 1$$


$$D_3 D_2 D_1 D_0 = \Phi \Phi \Phi \Phi$$


$$Q_3 Q_2 Q_1 Q_0 = 1011$$

与非门 $\rightarrow \overline{CLR}$

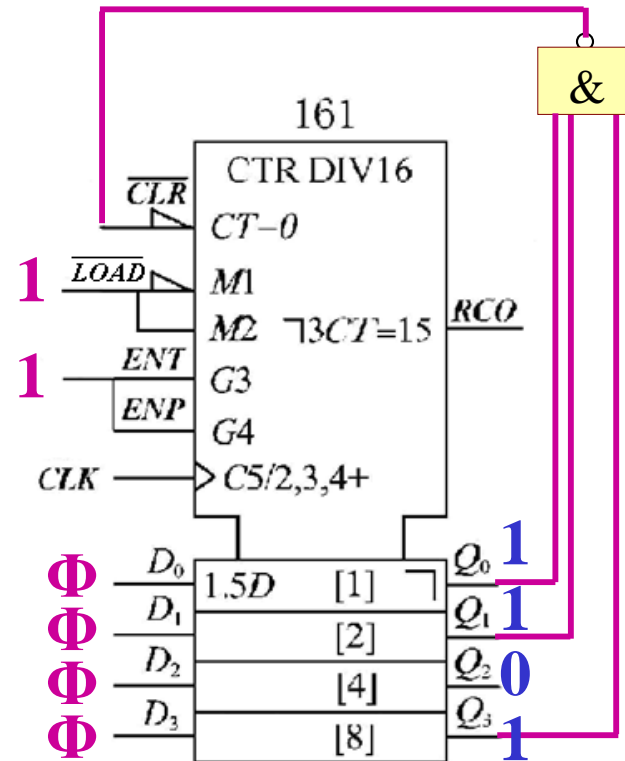


状态图

 

 

波形图

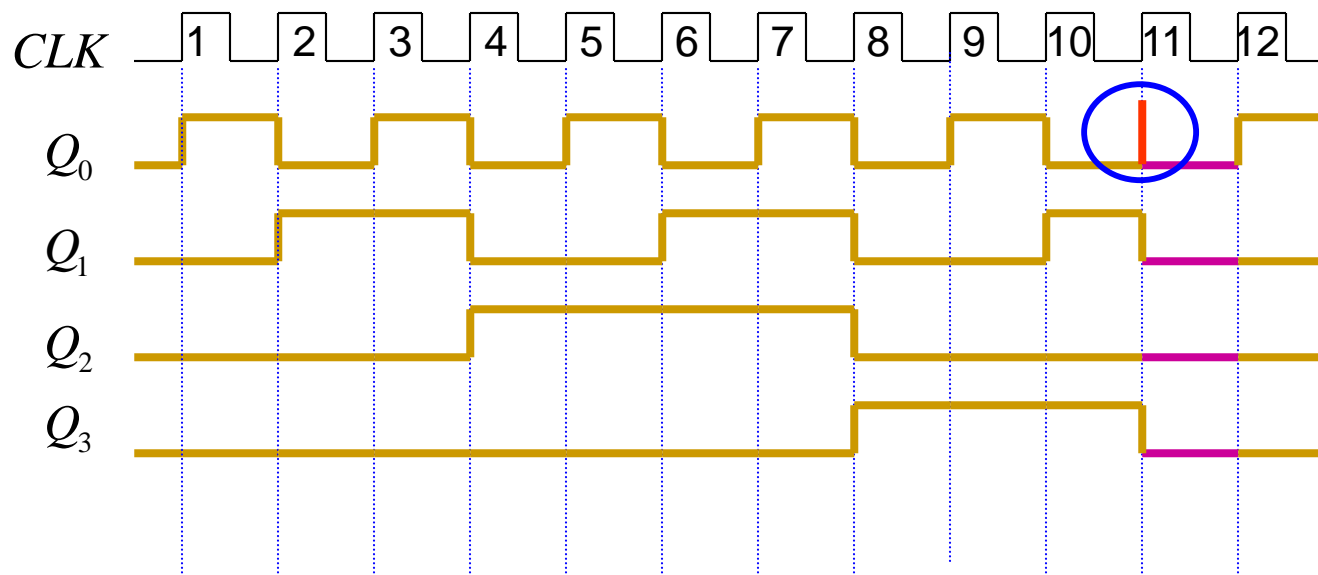

毛刺
(假信号)


方法1最好, 用 \overline{LD} 端归0。

用虚线连接不稳定状态

例 2: 用74161 设计模 24 计数器


最大状态: 23 (10111)

两个 74161

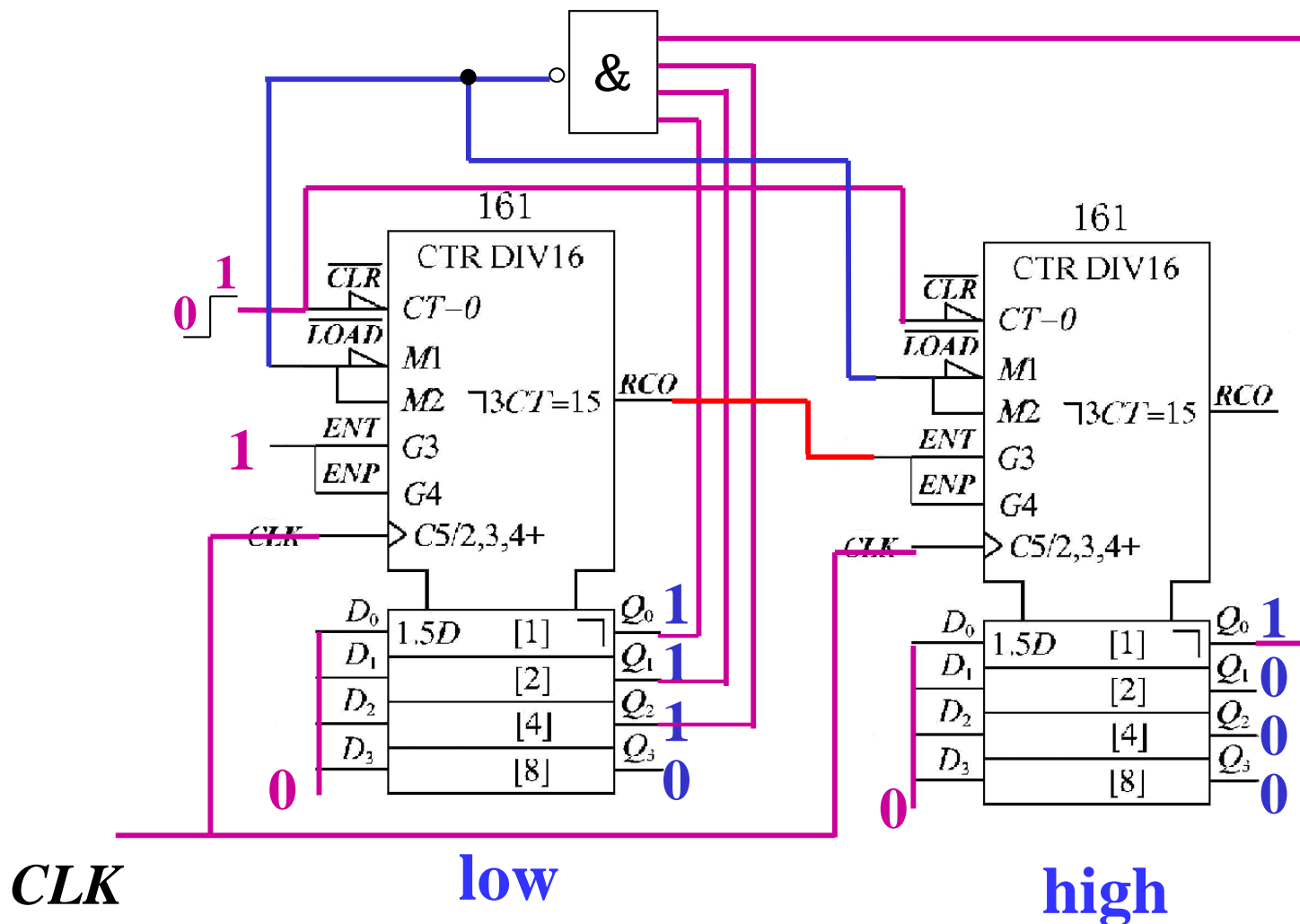

例 3: 求下图计数器电路的模值.

M = ?

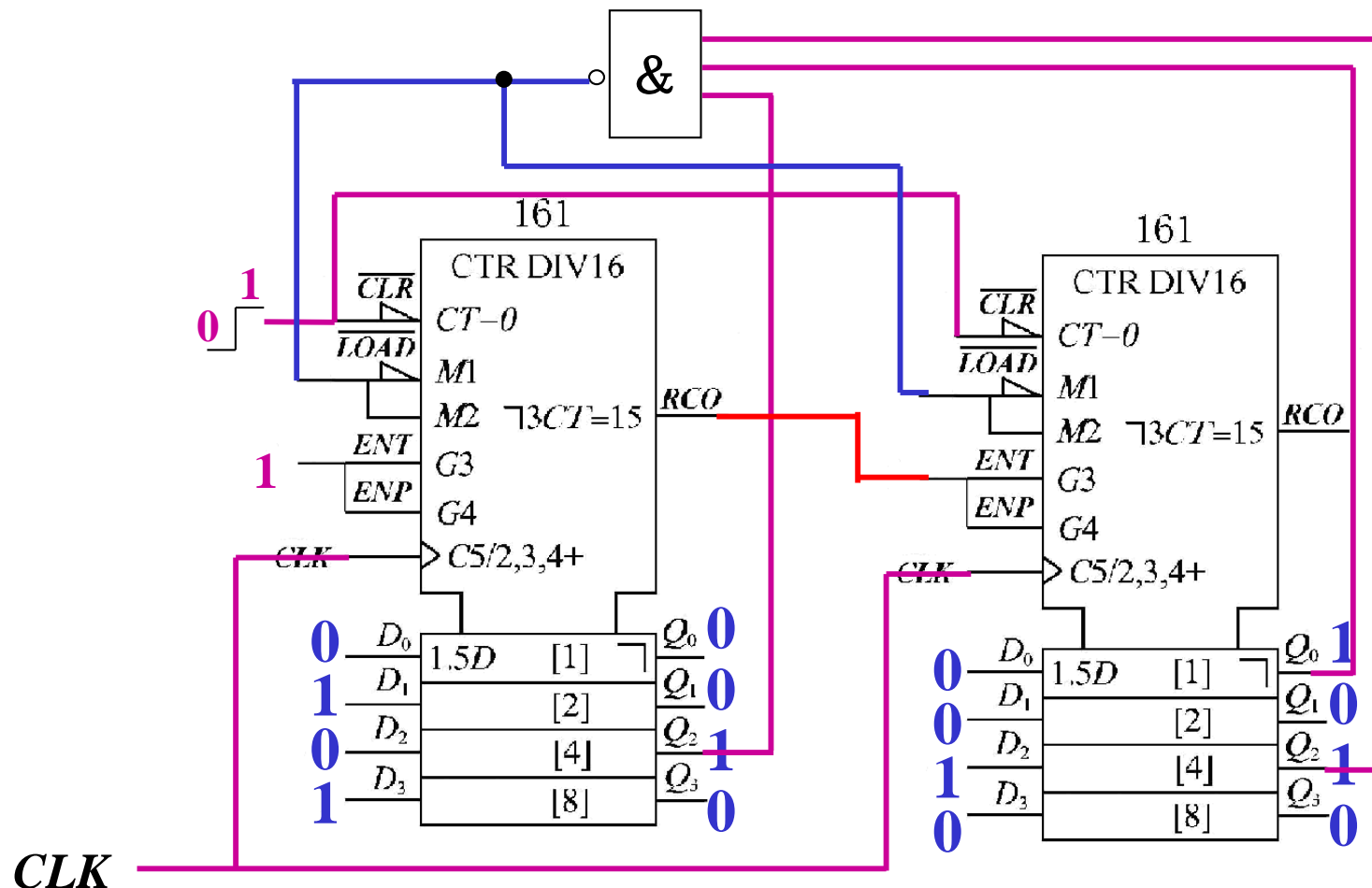

终点: $01010100 = 84$
补: $01001010 = 74$

$$M = 84 - 74 + 1 = 11$$


6.4.2 IC 计数器 74160 (M-10)

(8421BCD码同步加法计数器)


模10, 其它与74161相同. 异步清0

$$RCO = ENT \cdot Q_3 \cdot Q_0$$

当 $Q_3Q_2Q_1Q_0 = 1001$,
 $RCO = 1$

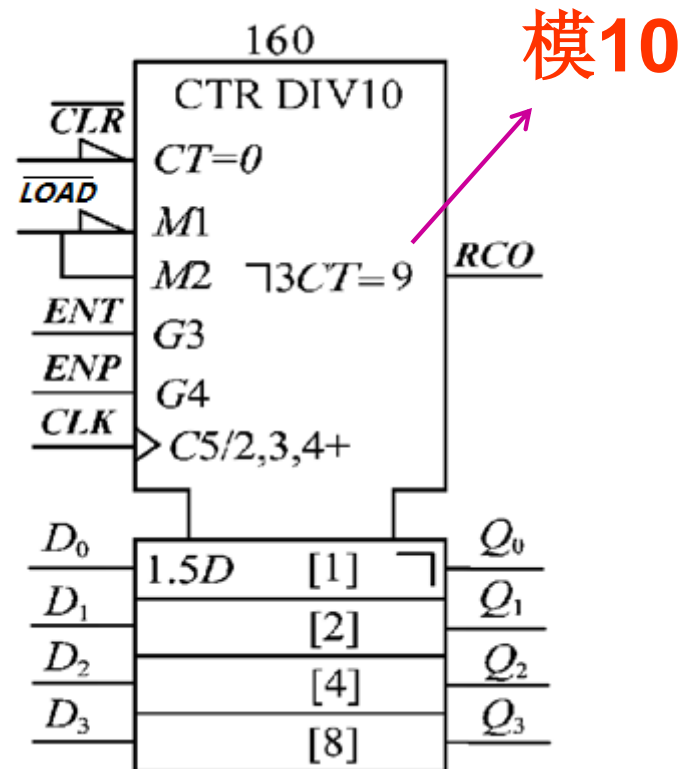

例: 用74160 设计一个 60 s 计数器. 59

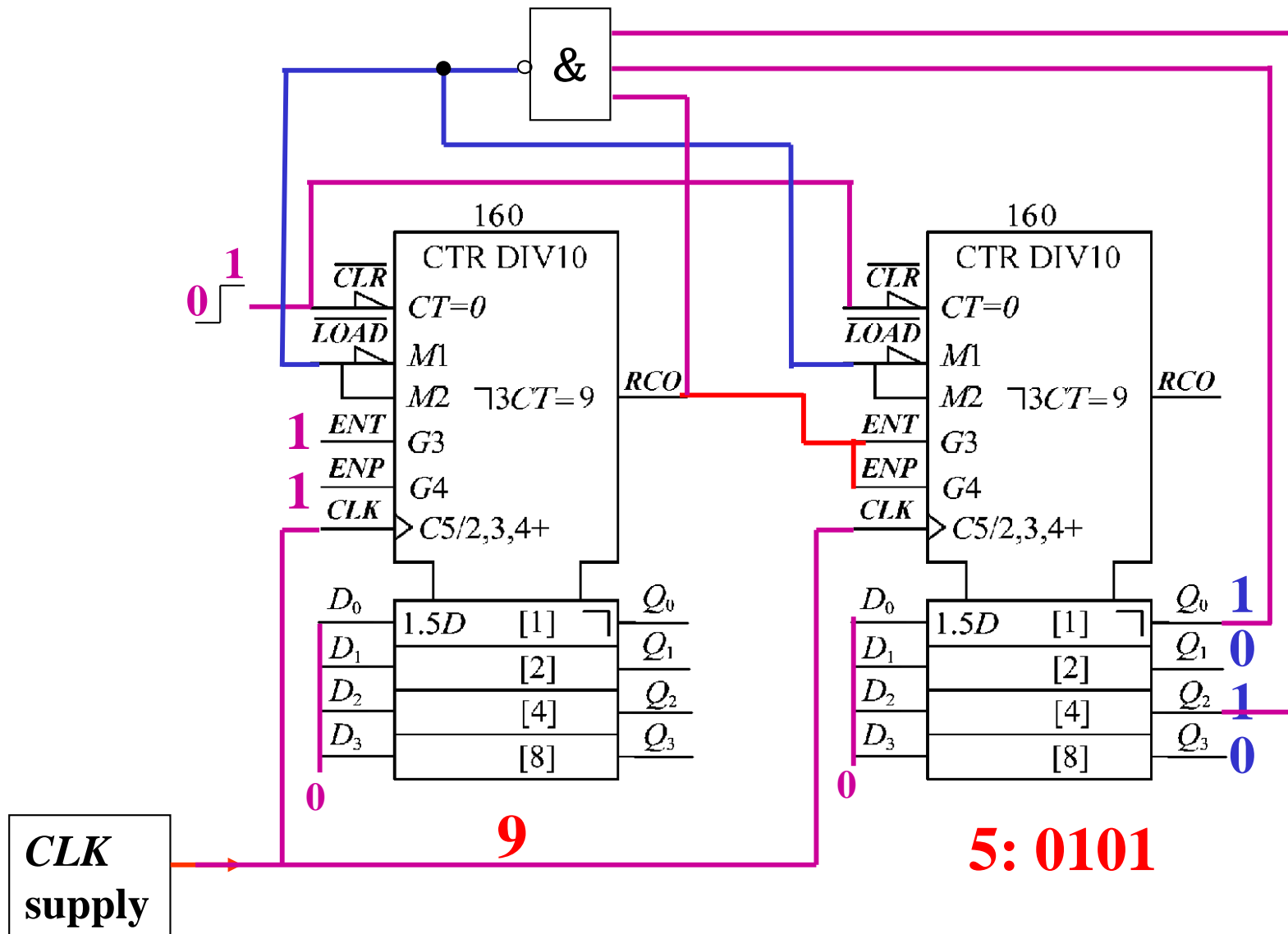


6.4.3 IC 计数器 74163 (M-16)

同步清0，其它与 74161相同（模16）

图中：5CT=0 在 5 端有效时清0

74163 功能表

\overline{CLR}	\overline{LD}	ENT	ENP	CLK	$D_0 D_1 D_2 D_3$	功能
0	X	X	X	↑	X X X X	Direct set 0
1	0	X	X	↑	$D_0 D_1 D_2 D_3$	Load 预置
1	1	0	X	X	X X X X	保持 RCO=0
1	1	X	0	X	X X X X	保持
1	1	1	1	↑	X X X X	M-16 计数


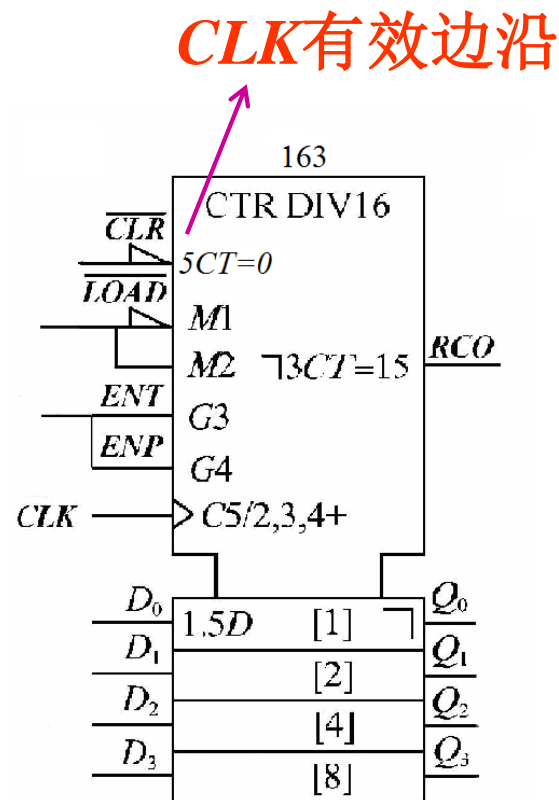


同步清零0: 当 $\overline{CLR} = 0$ 时，下一个 CLK 到达，
 $Q_3 Q_2 Q_1 Q_0 = 0000$

例：用74163的同步清零
功能设计一个模11计数器。
(\overline{CLR})

最大状态 1010

状态图

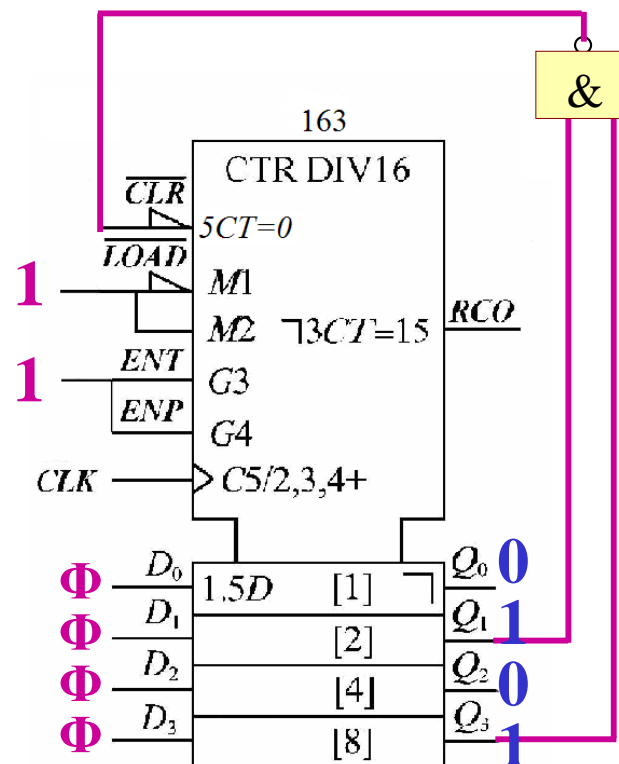 

没有毛刺


用 \overline{LD} 端，
与74161相同，
初始为0000.

6.4.4 IC 计数器 74290

1. 74290 功能


模 2-5-10 异步计数器

框图

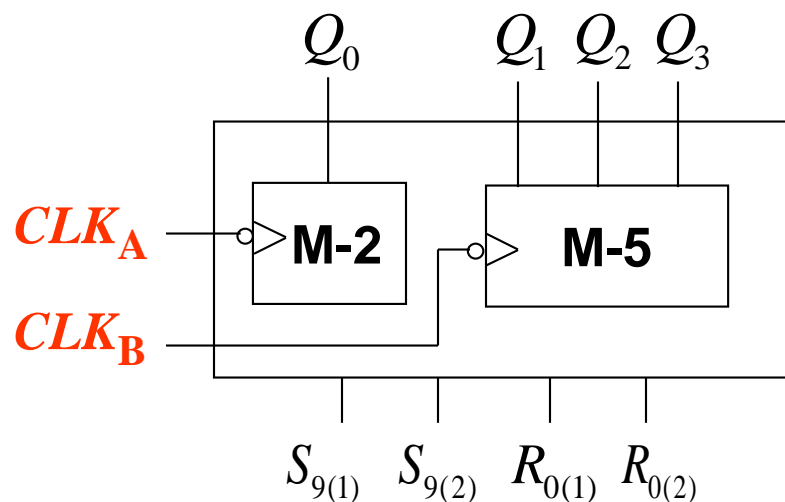


两个独立的下降沿FF

M-2 计数器, 输出 Q_0

 

M-5 计数器, 输出 $Q_3Q_2Q_1$

 

功能

(1) 异步清0

$$\text{当} \begin{cases} S_{9(1)} \cdot S_{9(2)} = 0 \text{ (low)} \\ R_{0(1)} = R_{0(2)} = 1 \text{ (high)} \end{cases}$$

$$Q_3 Q_2 Q_1 Q_0 = 0000$$

(2) 异步置9


$$\text{当 } S_{9(1)} = S_{9(2)} = 1$$

$$Q_3 Q_2 Q_1 Q_0 = 1001$$

(3) 计数

$$\text{当} \begin{cases} S_{9(1)} \cdot S_{9(2)} = 0 \\ R_{0(1)} \cdot R_{0(2)} = 0 \end{cases}$$

同时满足，CLK下降沿实现计数

 

2. 74290应用

(1) 模 2 计数器

$$\begin{cases} S_{9(1)} \bullet S_{9(2)} = 0 \\ R_{0(1)} \bullet R_{0(2)} = 0 \end{cases}$$


CLK 从 CLK_A 接入, Q_0 输出, 实现 模 2 加计数

(2) 模 5 计数器

$$\begin{cases} S_{9(1)} \bullet S_{9(2)} = 0 \\ R_{0(1)} \bullet R_{0(2)} = 0 \end{cases}$$

CLK 从 CLK_B 接入, $Q_3Q_2Q_1$ 输出, 实现 模 5 加计数

两种用法完全独立。构成更大模数时, 需外接线连接

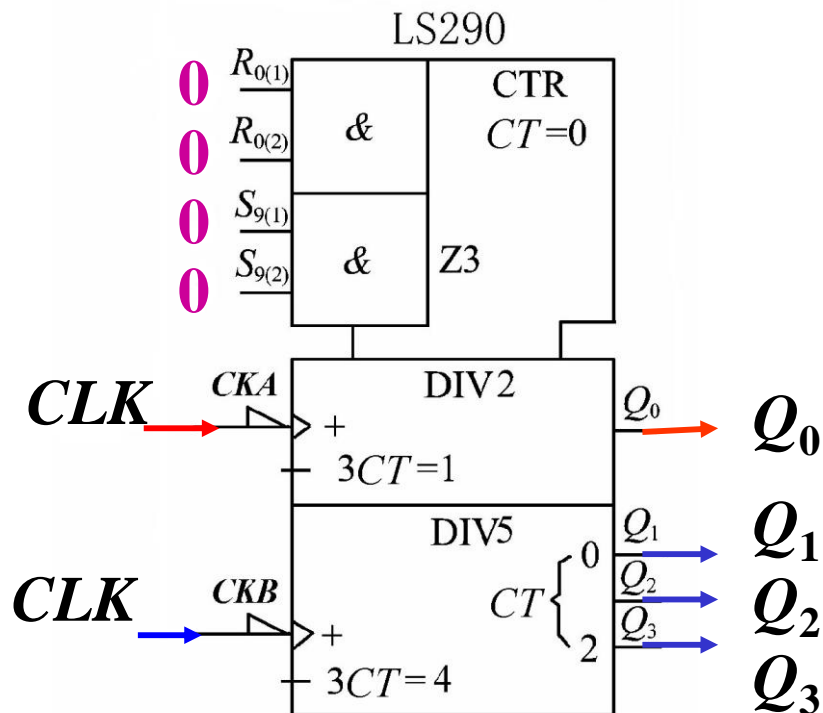


(3) 8421BCD 码模10 计数器

$$S_{9(1)} \cdot S_{9(2)} = 0, \quad R_{0(1)} \cdot R_{0(2)} = 0$$

CLK 接 CLK_A ,

$Q_0 \longrightarrow CLK_B$


 
在 Q_0 下降沿(CLK_B
 $1 \rightarrow 0$), M-5 计数.



触发 M-5 计数

输出位权

$Q_3 Q_2 Q_1 Q_0 : 8 \ 4 \ 2 \ 1$

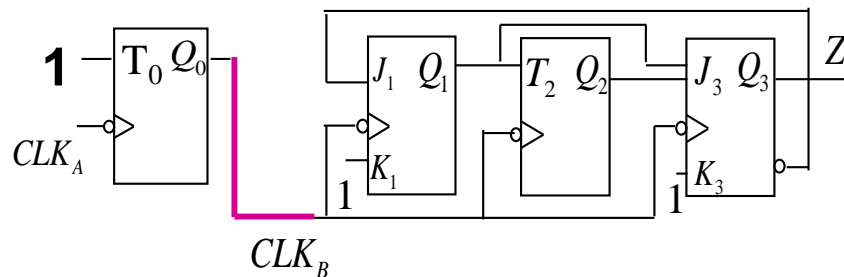 

(4) 8421 BCD码任意进制计数器

“直接置 0 R_0 ”高电平清 0

例：M-7 计数器

① $CLK \rightarrow CLK_A$


② 接：8421 BCD 模10

$Q_0 \rightarrow CLK_B$


③ $S_{9(1)} = S_{9(2)} = 0$

④ 输出 $Q_3Q_2Q_1Q_0 = 0111$
→ 与门


⑤ 与门 $\rightarrow R_0$ (直接清0)

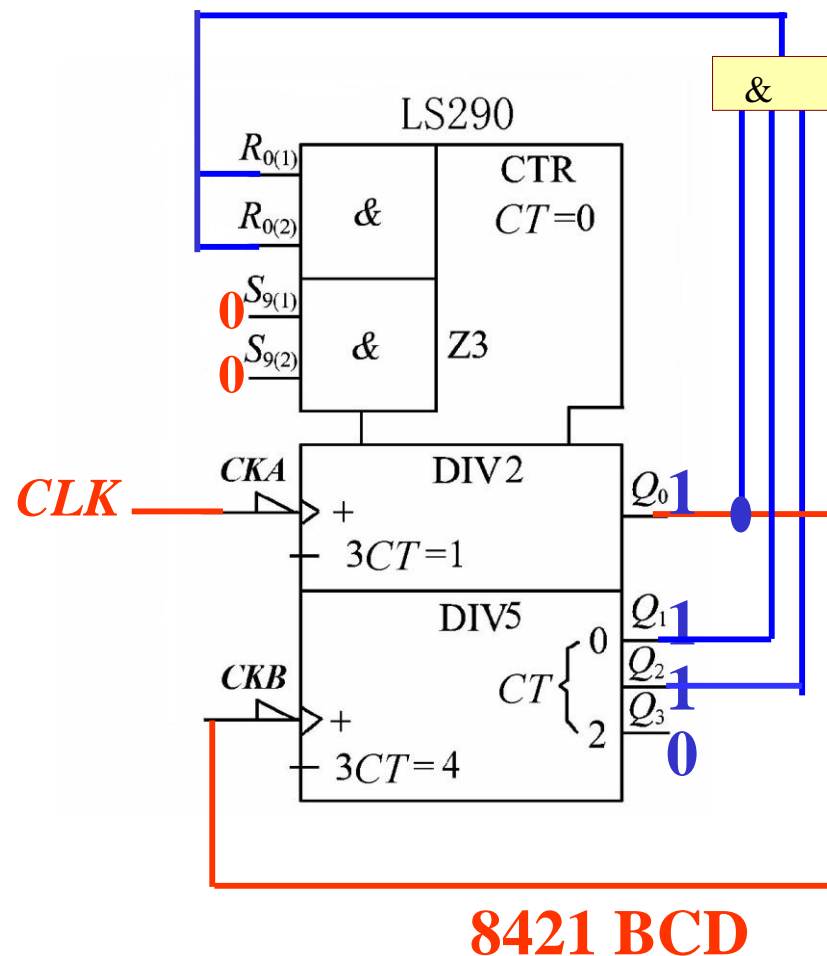

**主循环7个状态:
0000 ~ 0110.**

 

不稳定状态用虚线连接

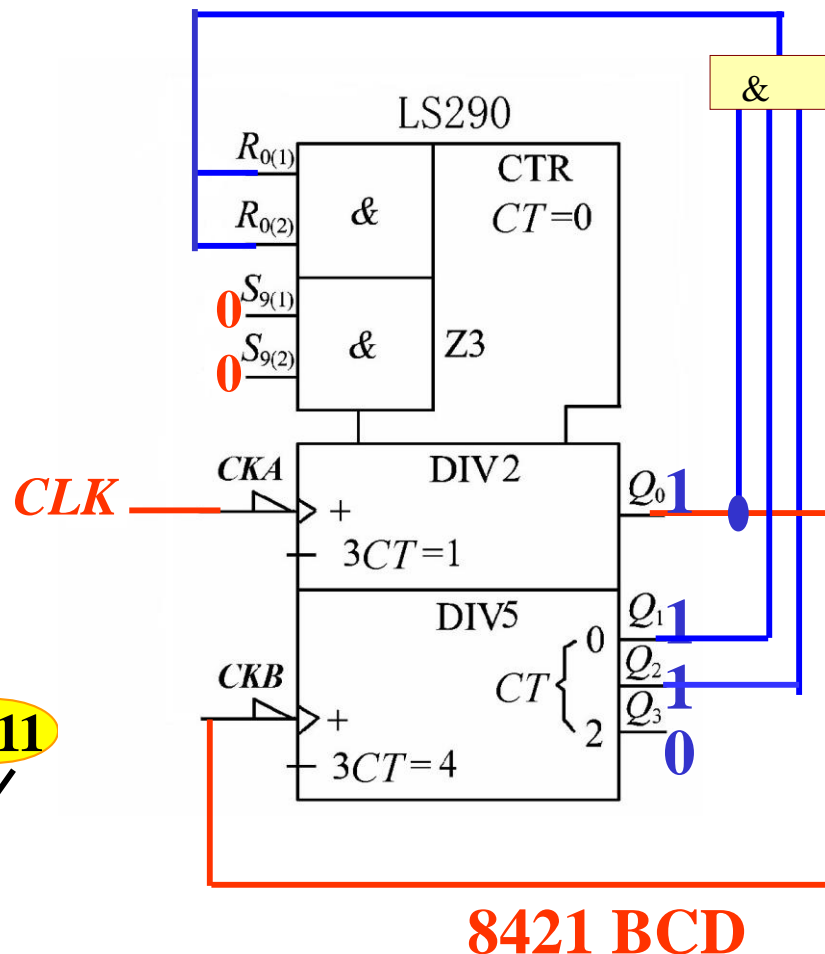

(5) 8421 BCD 级联计数器


当计数模值 >10

74290 级联

例：用74290 设计一个 8421BCD 码模 46 计数器.

8421 十进制

进位


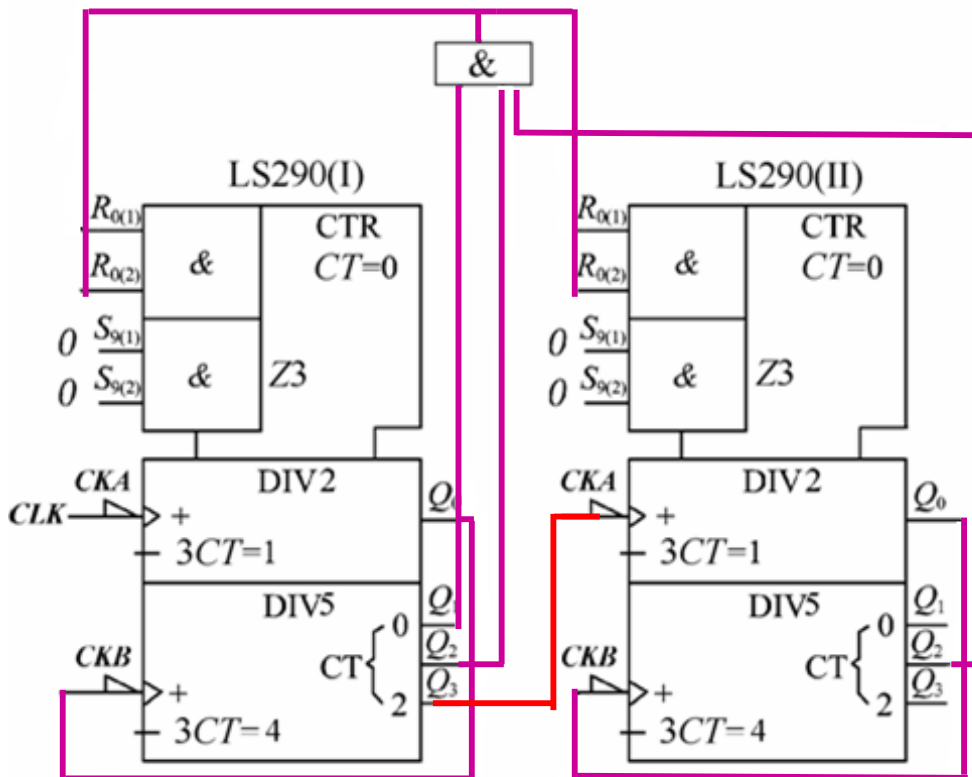


个位: 6 (0110) 十位: 4 (0100)

电路连接方式
也可以

注意：进位

波形：

 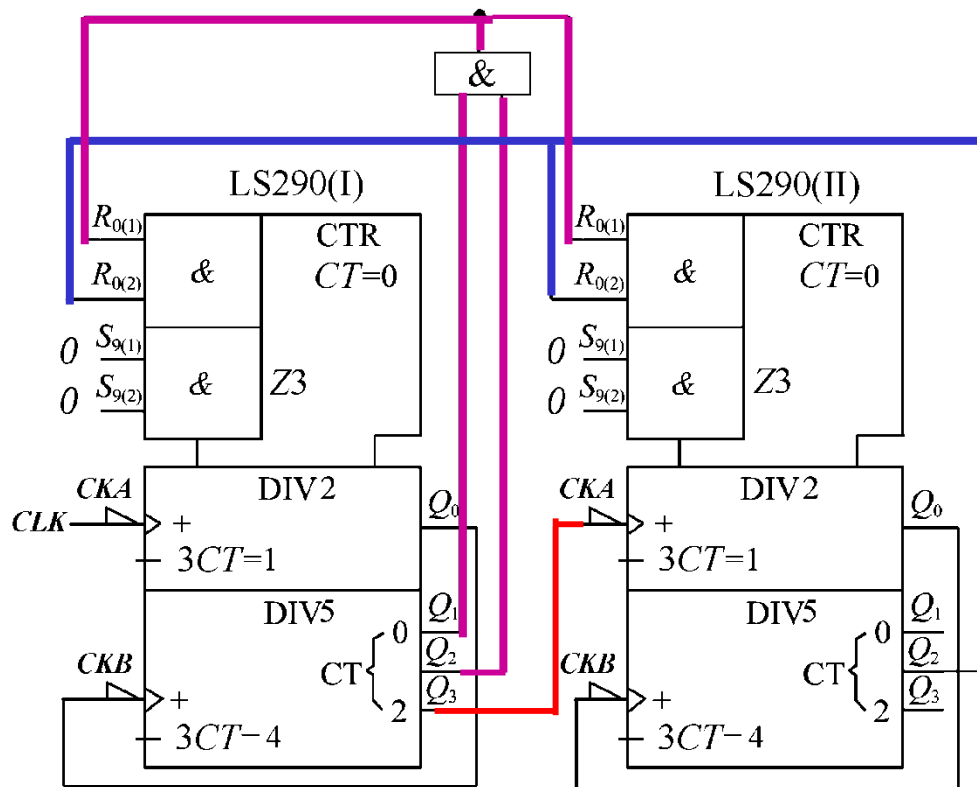

利用 Q_3 第10个CLK下降沿触发十位片的 CLK_A (不用连 Q_0Q_3)

§ 6.5 寄存器 Registers

寄存器用于寄存一组二进制代码。主要由触发器构成。

一个触发器能够存储 1 位二进制代码，所以用 n 个触发器组成的寄存器可以存储一组 n 位二进制信息。


寄存器广泛地应用于各类数字系统和数字计算机中。移位型寄存器在数字通信中的应用极其广泛。如在计算机串行数据通信中，需要发送的信息总是先放在发送端的移位寄存器中，然后由移位寄存器将其逐位移出。接收端的寄存器逐位从线路上接收信息，收完一个完整的数据后才从移位寄存器中取走数据。

6.5.1 寄存器分类


Classifications of Registers

1. 并入/并出型寄存器

例如，4个 **D-FFs** 构成寄存器

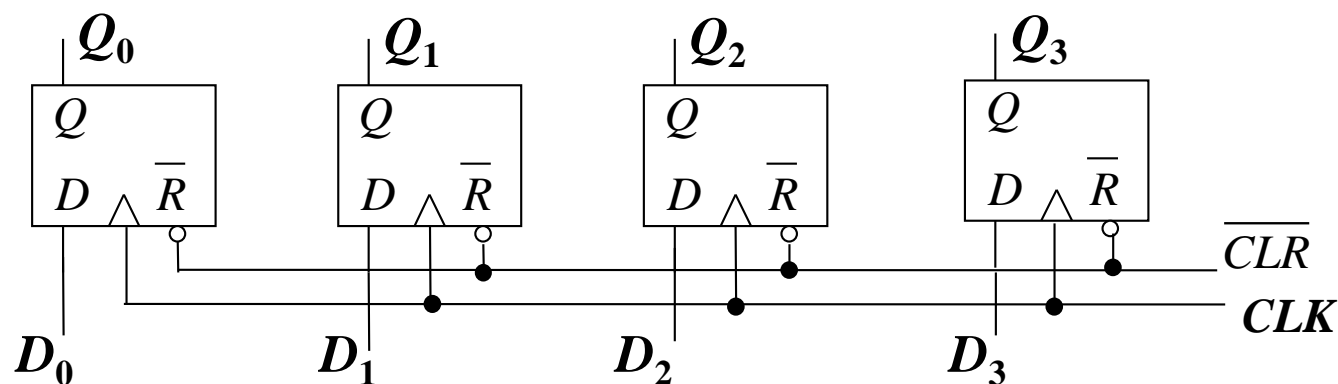


74LS175

 

在 CLK 正边沿, 4 个数据并行输入, 状态 $Q_3Q_2Q_1Q_0 = D_3D_2D_1D_0$ 并行输出

2. 左移串入/串出型寄存器

数据串出

 

数据串入

D_{SL} shift left

一个 CLK 到来, 左移一位.

例:

初始 $Q_3Q_2Q_1Q_0 = 1001$


串入: 1011 (D_{SL}),

CLK	串出	$Q_3Q_2Q_1Q_0$ 串入
	1	1 0 0 1
1	0	0 0 1 1
2	0	0 1 1 0
3	1	1 1 0 1
4	1	1 0 1 1

4 个 CLK 后, $Q_3Q_2Q_1Q_0 = 1011$


3. 左移串入/并出型寄存器

并行输出

 

4. 左移环型寄存器

串出端与串入端相连

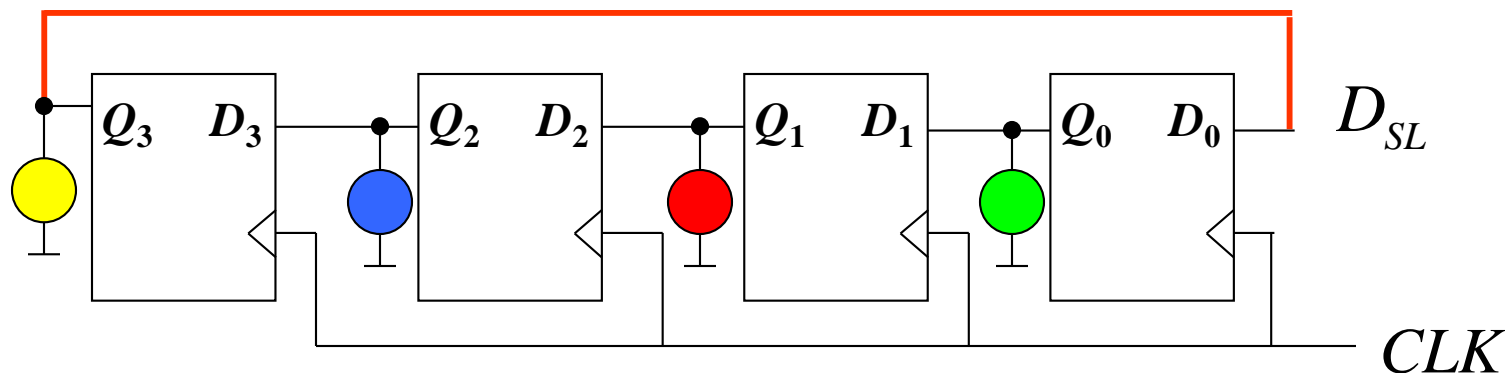


各FF 输出接彩灯

当输出为 0001时，接高电平的灯亮

灯亮时间：

取四位中只有一个1 的状态为主循环


状态图

 


环形计数器

注意: n FFs $\rightarrow n$ 个状态 \rightarrow 模 n

波形图

 


5. 左移扭环寄存器

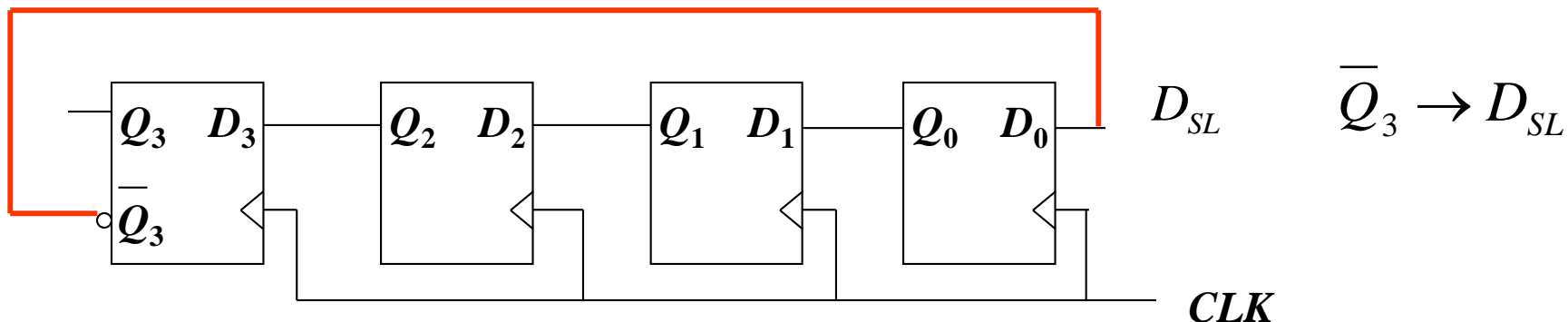

初始 $Q_3Q_2Q_1Q_0 = 0001$


状态图: $Q_3Q_2Q_1Q_0$

 


扭环计数器

n FF \rightarrow 模 $2n$


6. 右移串入/串出寄存器

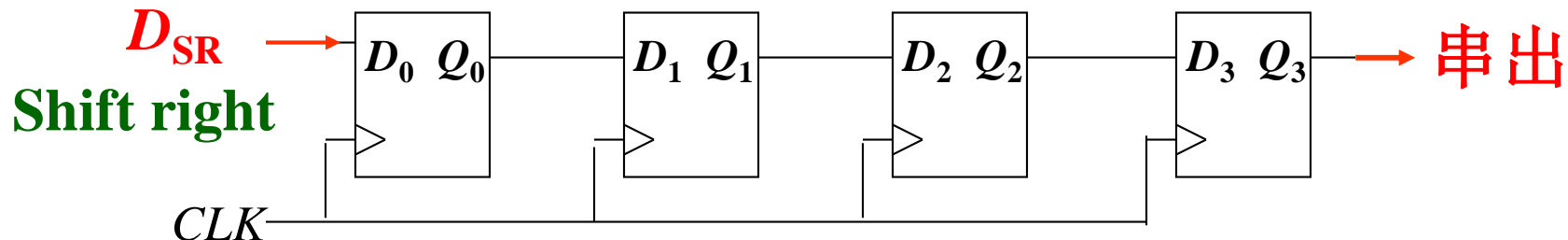

7. 右移串入/并出寄存器

 


8. 右移环型寄存器

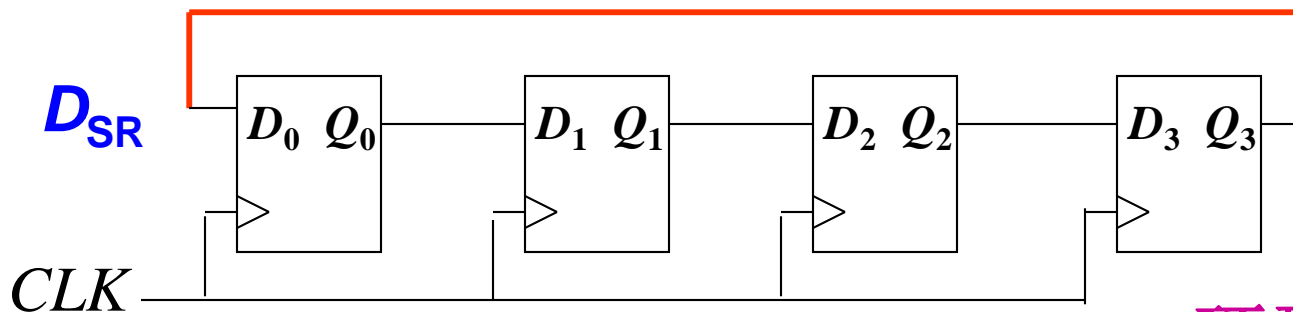

环型计数器

9. 右移扭环寄存器

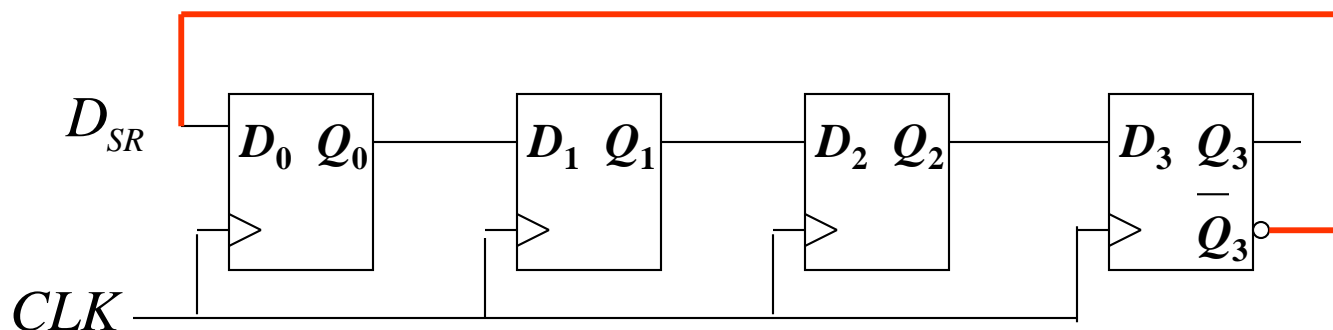


扭环计数器


6.5.3 集成寄存器 74194 IC Register 74194

多功能寄存器：四位并行存取双向移位寄存器

电路 P. 139 符号

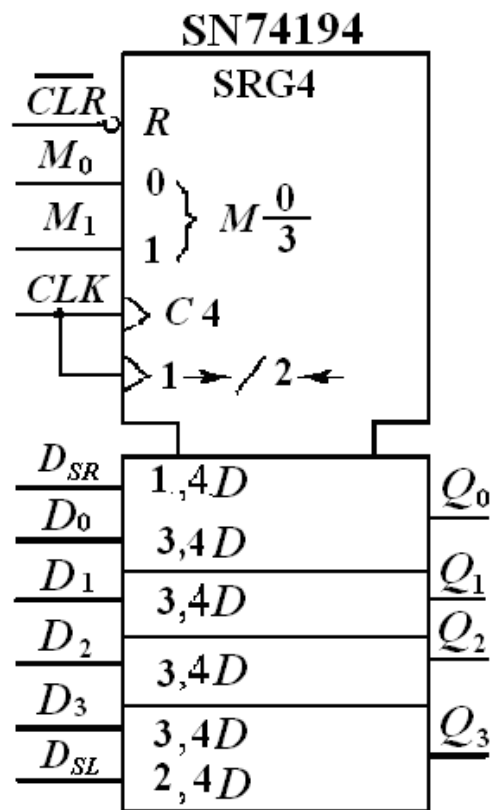

IEEE

 

D_{SR} 在 Q_0 一侧， D_{SL} 在 Q_3 一侧


$Q_3Q_2Q_1Q_0$ 数据输出

$D_3D_2D_1D_0$ 数据输入

D_{SR} D_{SL} 串入

$1 \rightarrow$ shift right

$2 \leftarrow$ shift left

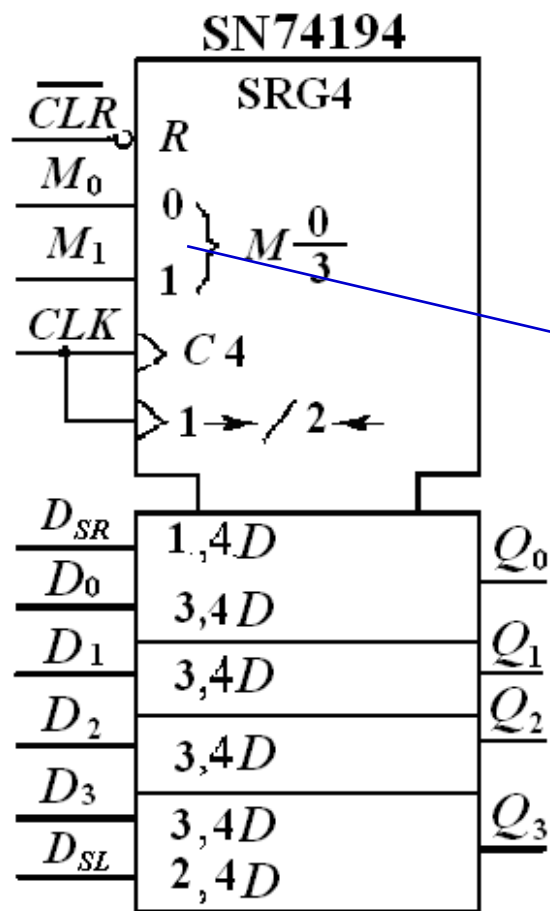

$\overline{CLR} = 0$, 异步清0

CLK 正边沿触发

$M_1 M_0$ 控制 (模式), M_1 高位

$M_1 M_0$ 组成4种模式

74194 功能


M_1	M_0	功 能
0	0	保持
0	1	右移
1	0	左移
1	1	并入

$Q_0 Q_1 Q_2 Q_3$
↑ ↑ ↑ ↑
 $D_0 D_1 D_2 D_3$


实现前面 9 种功能

注: $Q_0 Q_1 Q_2 Q_3$ 只有排列顺序, 没有高、低位。


(1) 并入/并出

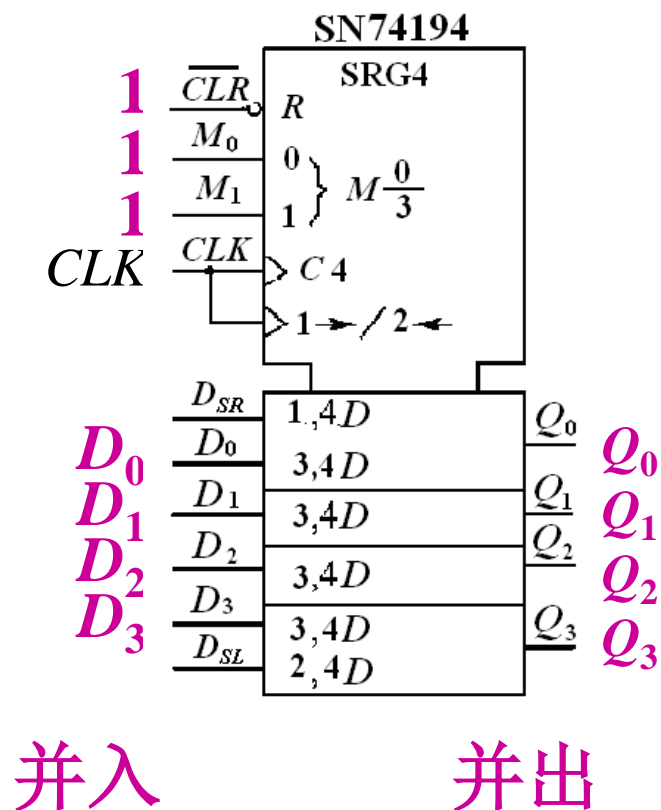

(2) 左移串入/串出

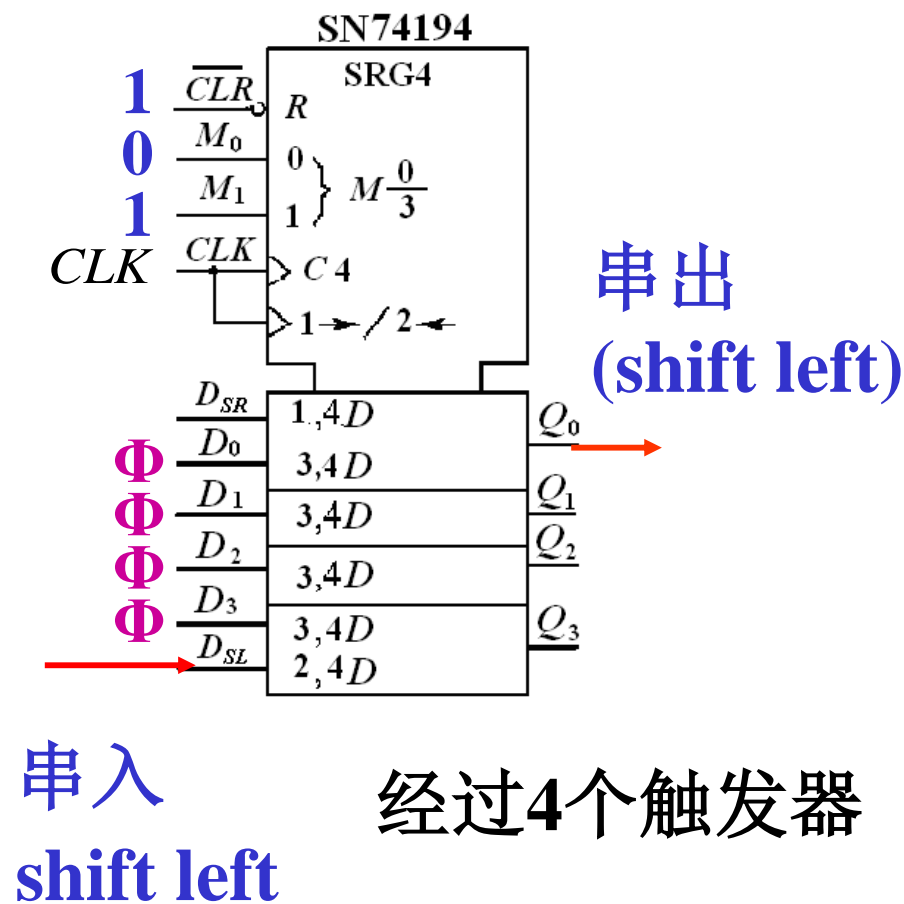

(3) 左移串入 / 并出

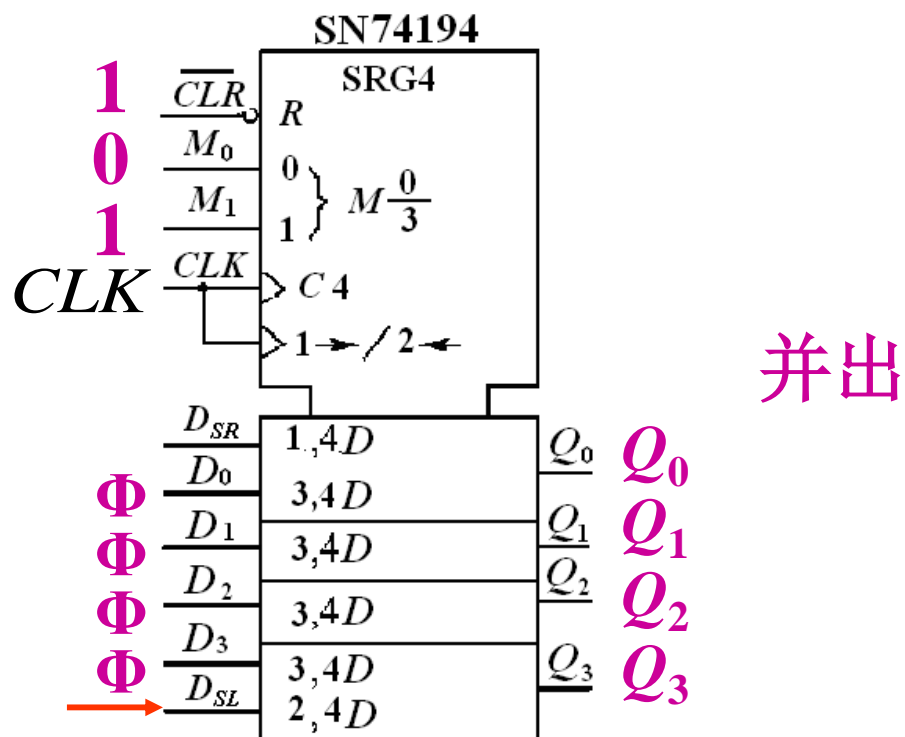


(4) 左移环形


$$Q_0 \rightarrow D_{SL}$$

先置 $M_1=1, M_0=1$,
在 CLK 上升沿并入,
 $Q_0Q_1Q_2Q_3 =$
 $D_0D_1D_2D_3 = 0001$

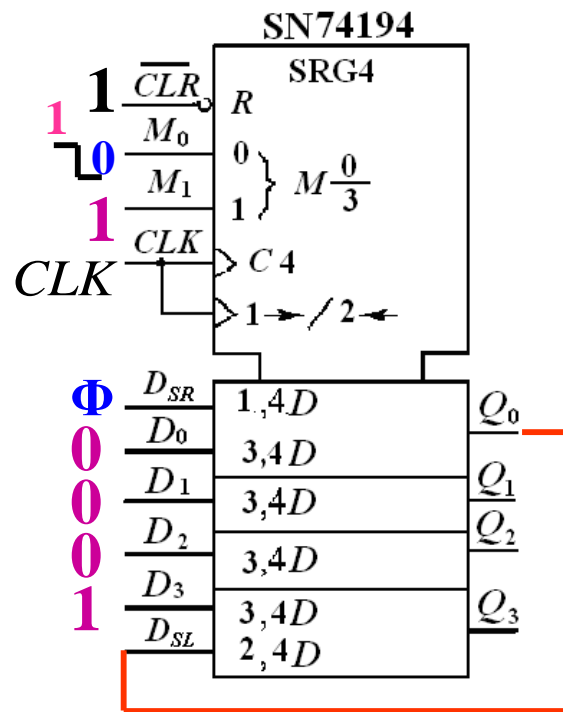再置 $M_0=0$, CLK 边
沿到来 \rightarrow 左移 \rightarrow
M-4 计数




一个1为主循环

 

一个1为主循环

$Q_0Q_1Q_2Q_3$


左移环形的其他置数方式:

 


0000

保持


1111

 


M-4环形计数器

 

M-4环形计数器

 

(5) 左移扭环寄存器

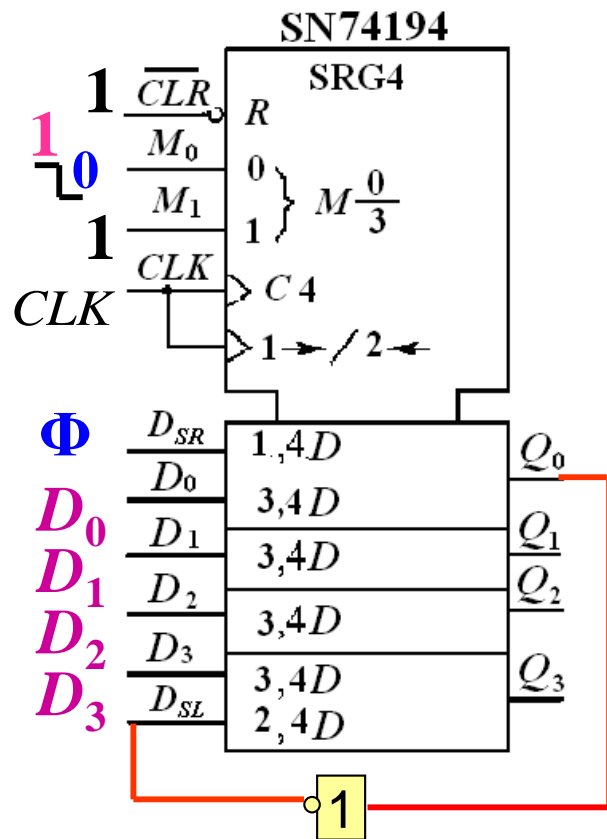


$$M_1 = 1,$$

$$M_0 = \begin{cases} 1, \text{ 并入} \\ Q_0 Q_1 Q_2 Q_3 = D_0 D_1 D_2 D_3 \\ 0, \text{ 扭环} \end{cases}$$


$\overline{Q_0}$ connect to D_{SL}

$D_0 D_1 D_2 D_3$ 接 Φ , 都可以构成扭环


(6) 右移串入/串出 寄存器

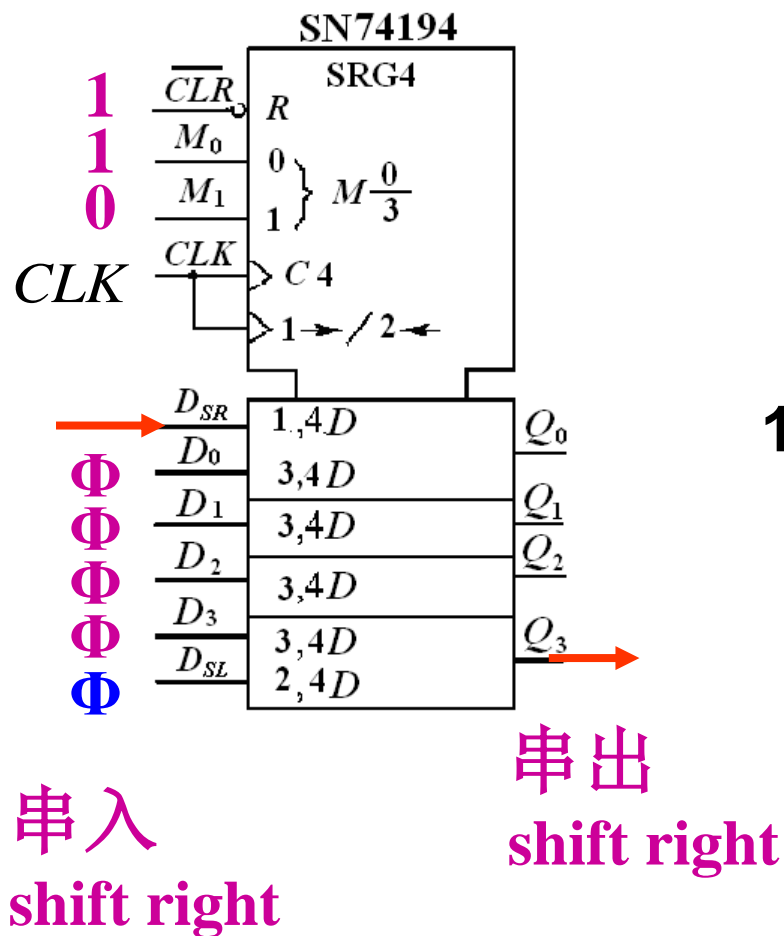

(7) 右移串入/并出 寄存器

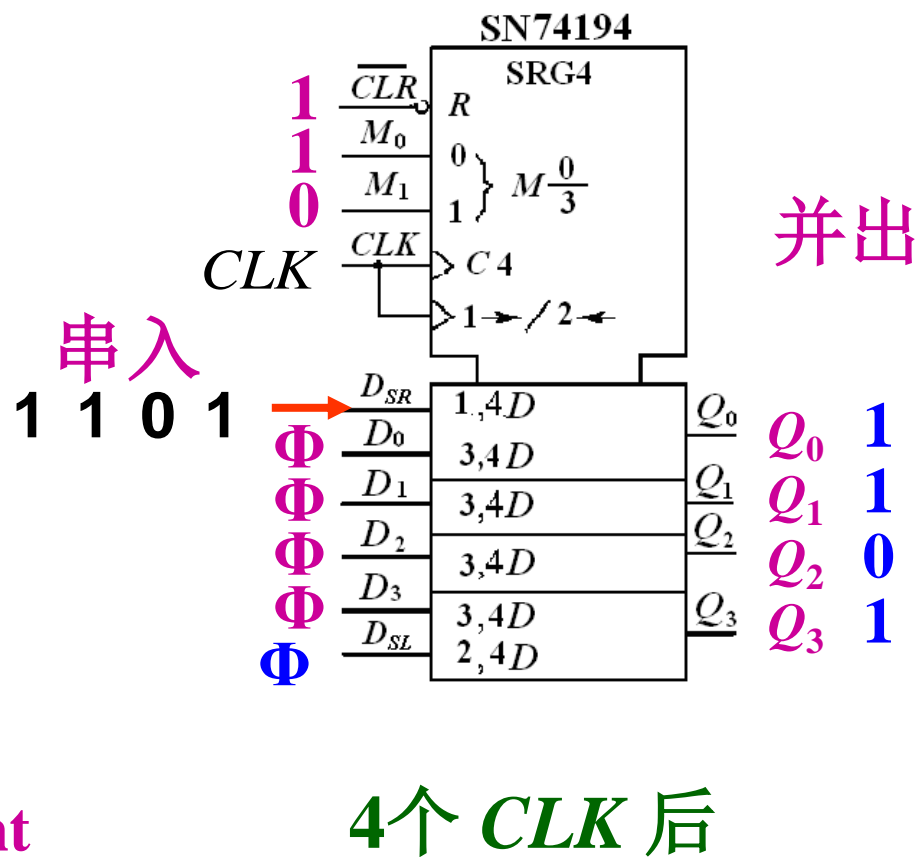

(8) 右移环形寄存器

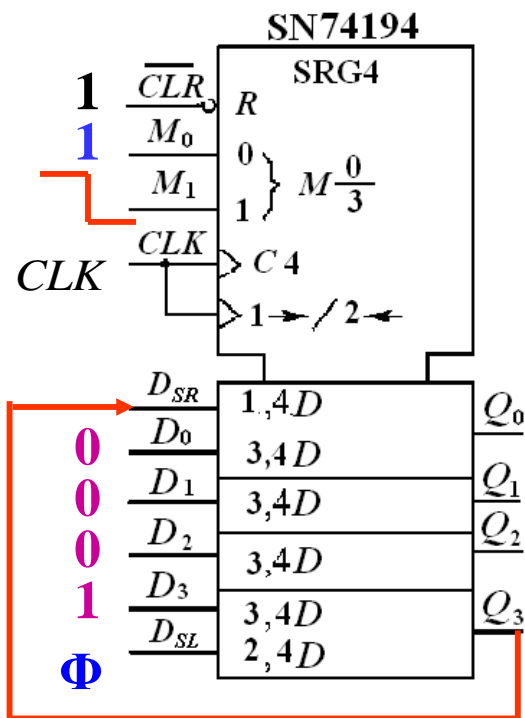


$$Q_3 \rightarrow D_{SR}$$

$$M_0 = 1$$

$$M_1 = \begin{cases} 1, CLK \text{ 到} \\ Q_0 Q_1 Q_2 Q_3 = D_0 D_1 D_2 D_3 \\ 0, CLK \text{ 到} \\ \text{右移环形} \end{cases}$$

模 4 计数器

(9) 右移扭环寄存器

 



$\overline{Q_3}$ 接 D_{SR}

$M_0 = 1,$

$M_1 = \begin{cases} 1, \text{ 并入} \\ Q_0 Q_1 Q_2 Q_3 = D_0 D_1 D_2 D_3 \\ 0, \text{ 扭环} \end{cases}$

$D_0 D_1 D_2 D_3$ 接 Φ , 都可以构成扭环

只有两种状态图 $Q_0 Q_1 Q_2 Q_3$

  


注意: 从并入的 $D_0 D_1 D_2 D_3$ 开始循环

模 8 计数器


例1. 用74194 设计模 6 环形计数器

6 FFs

右移

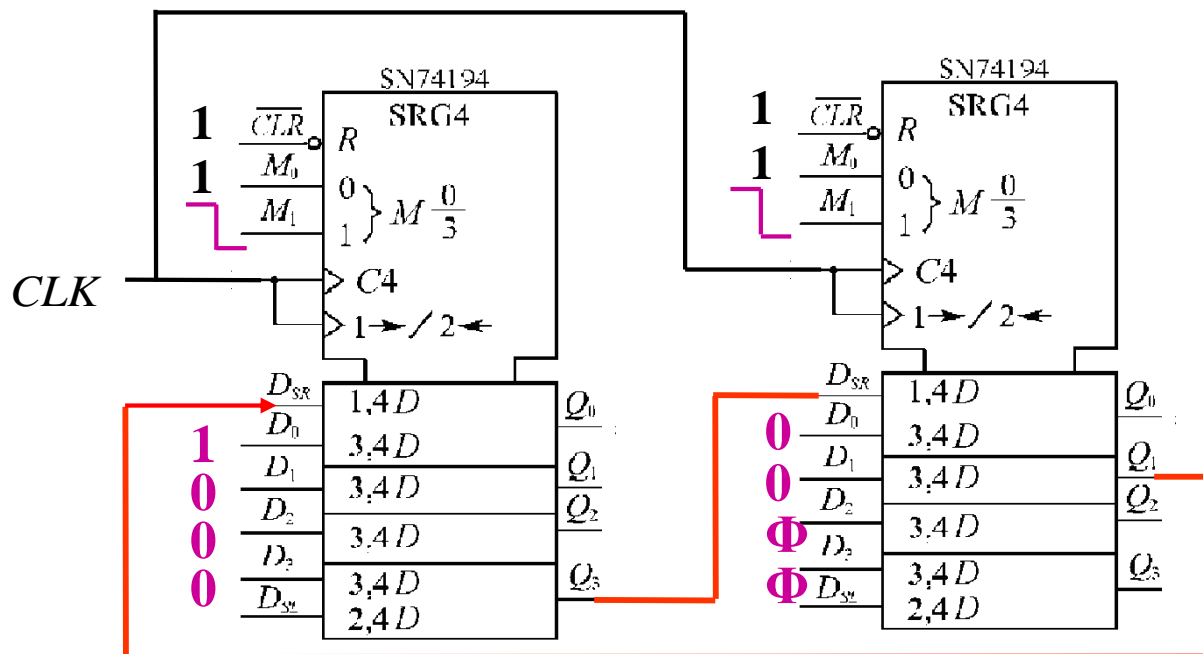

左移



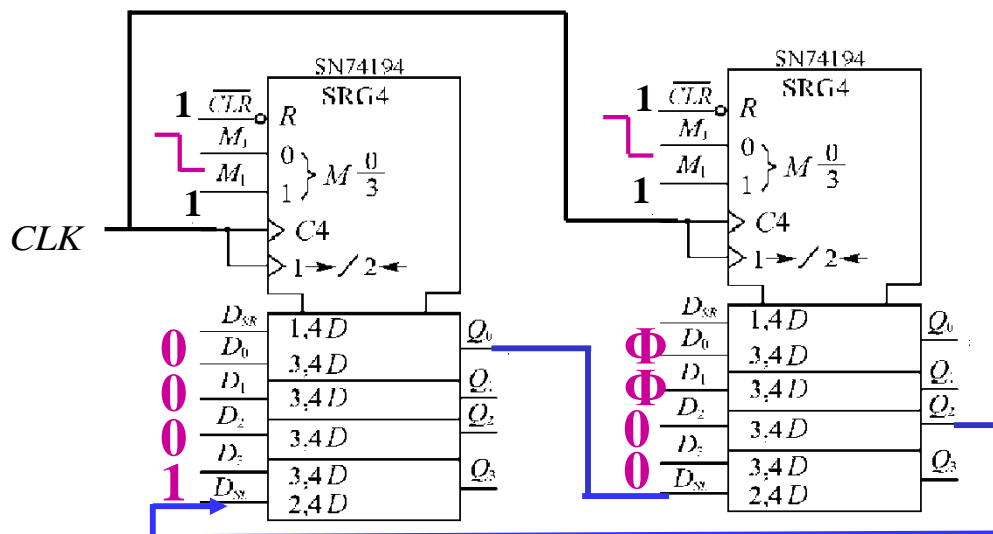


例2. 用74194设计模6 扭环计数器，画出状态图

3 FFs


Shift left

$Q_1Q_2Q_3$

   


不能置 Φ

例3：分析如图所示的芯片功能，画出状态图。

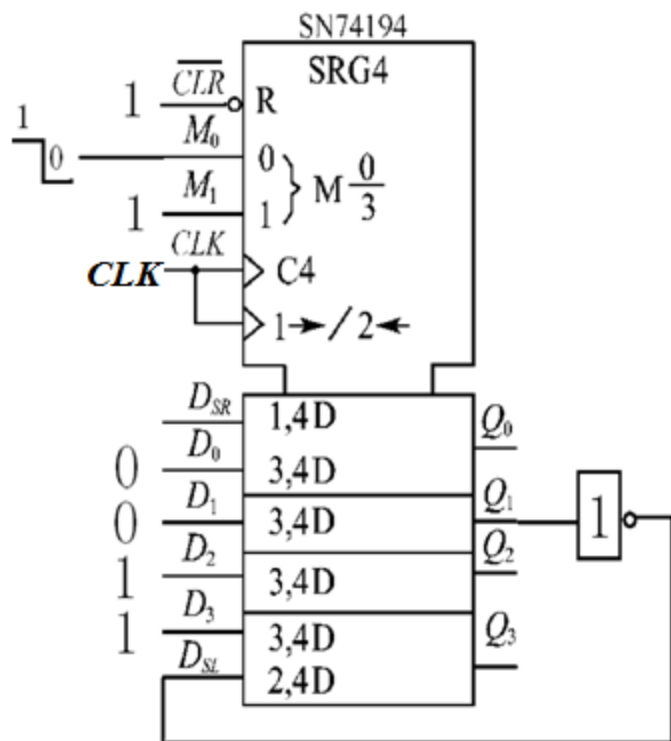


$Q_1Q_2Q_3$ 左移扭环

 

M - 6

$Q_0Q_1Q_2Q_3$

 

§ 6.6 序列信号发生器

Series Signal Generator

计数器和寄存器的应用

序列信号：一组特定的循环数字信号

序列信号发生器：

{ **Counter-type** 计数型
Shift-type 移位型

6.6.1 计数型序列信号发生器

Counter-type Series Signal Generator


例：

设计一个产生7位序列信号 1010110 的序列信号发生器（时间顺序：从左到右）。

结构：




(M-7)

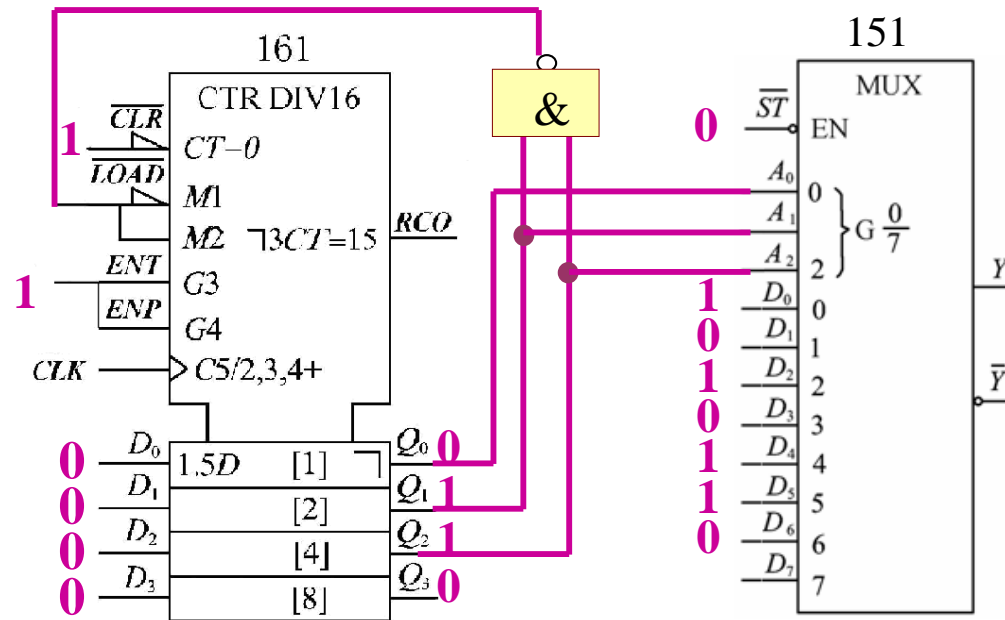

0110101 = Y



波形

 


例2. 用序列信号发生器实现数据并/串转换

Counter and MUX

并入

  

例3. 分析下图电路.

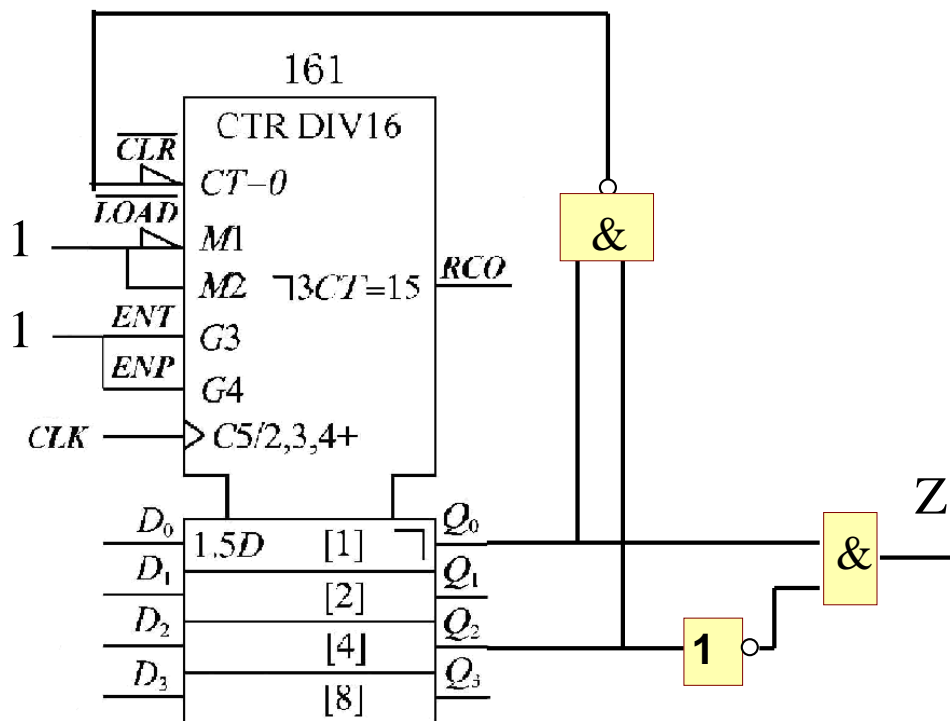

74161 : M-5 计数器
(000) ~ (100) (110) 毛刺

$$Z = Q_0 \cdot \bar{Q}_2$$

输出为原状态的输出

状态表

Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	Z
0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0	1
0	1	0	0	1	1	0
0	1	1	1	0	0	1
1	0	0	0	0	0	0

计数器从000 到100 循环, 相应的输出为 **01010**.

电路功能：产生 01010 序列信号的序列信号发生器.

作业:

6.2 6.3

6.8 6.9

6.12 6.15

6.19 6.21